



Hinweis:  
Bei Fremdeinspeisung an MP8 muss ein 1 kΩ-Widerstand vorgeschaltet werden.

*Ø 4,2*  
*Ø 1,0*

<b>IHK</b>	Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2005/06 Elektroniker/-in für Geräte und Systeme	Vorbereitung der praktischen Aufgabe Baugruppe A2 (Funktionseinheit) Stromlaufplan	Arbeitsauftrag Information EG 1/3/6	Vor- und Familienname: Prüfungs- nummer:	<b>Blatt 3</b>
	F				