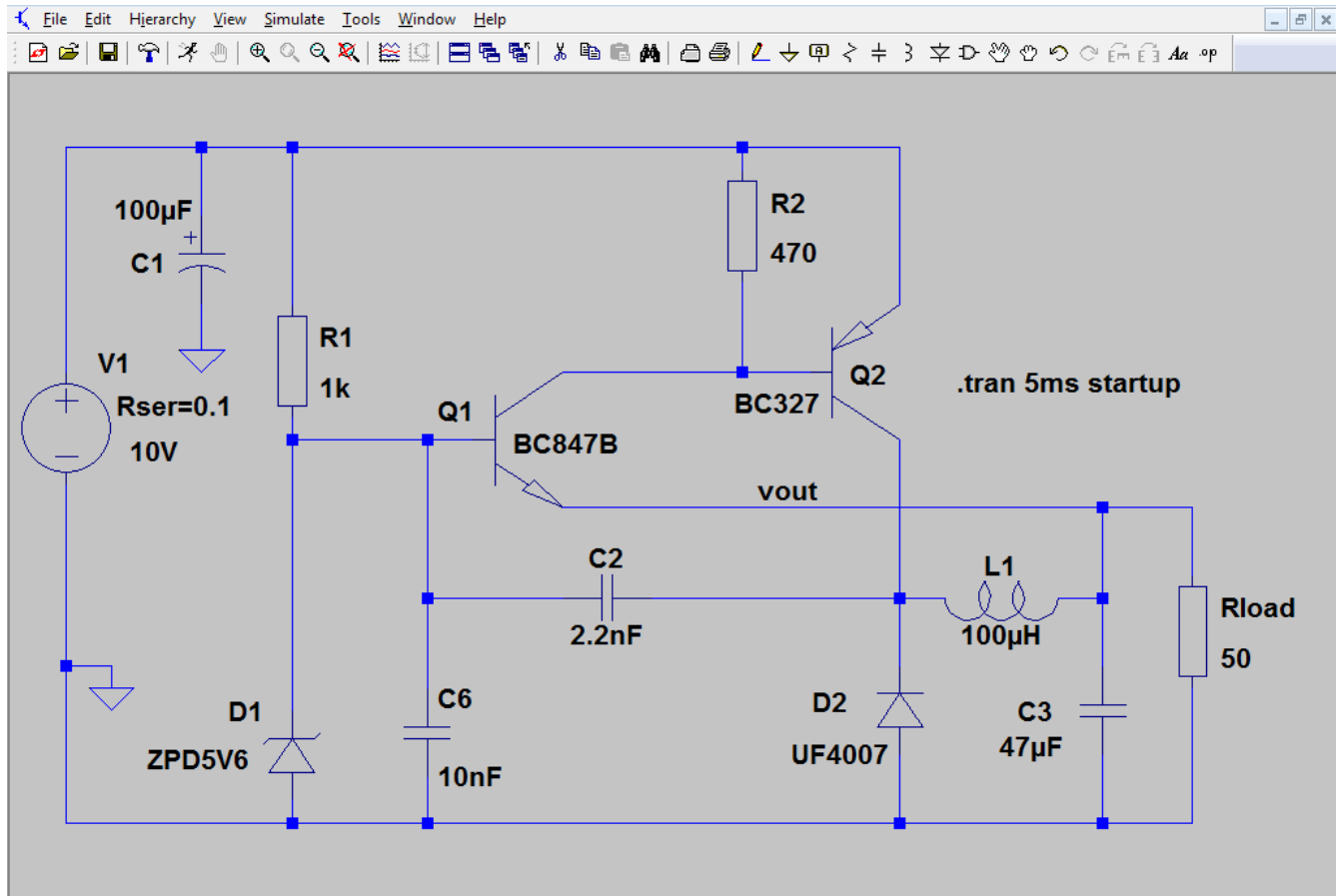


Einfacher DC/DC Abwärtswandler aus bipolaren Transistoren



Mit Hilfe von LtSpice untersuchen/verbessern

Inhaltsverzeichnis

1 Analyse der Schaltung.....	4
1.1 Einleitung.....	4
1.2 Die ursprüngliche Schaltung.....	4
1.3 Spice-Modelle der Halbleiter.....	5
1.4 Die Spule.....	6
1.5 Prüfen der Schaltung.....	7
1.5.1 Ausgangsspannung bei Laständerung.....	7
1.5.2 Ermitteln der Schaltfrequenz.....	10
1.5.3 Temperaturgang.....	11
1.5.4 Spannung am Schalttransistor.....	12
1.5.5 Strom durch den Schalttransistor.....	13
1.5.6 Leistung im Schalttransistor.....	14
1.5.7 Ermitteln des Wirkungsgrades.....	15
1.5 Zusammenfassung der erkannten Probleme.....	16
2 Beseitigen der Probleme.....	17
2.1 Strompfad begrenzen.....	17
2.2 Überhöhung der Startspannung dämpfen.....	18
2.3 Dämpfung der Stromspitzen.....	18
2.4 Temperaturdrift verkleinern/umkehren.....	18
2.5 Wirkungsgrad erhöhen.....	18
2.6 Weitere Verbesserungen.....	20
2.6.1 Verringern der Ausgangsschwankung.....	21
2.7 Die zusätzlichen Spice-Modelle.....	23
2.7.1 Das Subcircuit AD1580.....	24
3 Der reale Aufbau.....	25
3.1 Auf dem Steckbrett.....	25
3.2 Auf Platine.....	26
3.2.1 THT Aufbau.....	26
3.2.2 SMD Aufbau.....	26
3.3 Beispiele verschiedener Wandler.....	27
3.3.1 5V zu 3,3V / 1W.....	27
3.3.2 24V zu 5V / 1W.....	27
3.3.3 48V zu 5V / 1W.....	27
3.3.4 12V zu 5V / 5W.....	27
3.3.1 400V zu 12V / 2000W.....	27

1 Analyse der Schaltung

1.1 Einleitung

Beim durchstöbern des PDF „101-200 Transistor circuits.pdf“ fiel mir dieser kleine DC/DC Abwärtswandler auf, da er ganz offensichtlich ein paar Schwächen aufweist die sich mit LtSpice sicher finden und beseitigen/mindern lassen. Für die Simulation verwende ich die neue Version LtSpiceXVII, es sollte aber auch mit LtSpiceIV möglich sein.


Das englischsprachige PDF-Buch „101-200 Transistor circuits.pdf“ mit dieser Schaltung und vielen Anderen kann von folgender Seite heruntergeladen werden:

<http://www.talkingelectronics.com/projects/200TrCcts/101-200TrCcts.html>

Dort sind zwei Bücher mit Transistorschaltungen, „1-100 Transistor circuits.pdf“ und „101-200 Transistor circuits.pdf“ zum Herunterladen. Die Schaltung befindet sich im Zweiten Buch auf Seite 18.

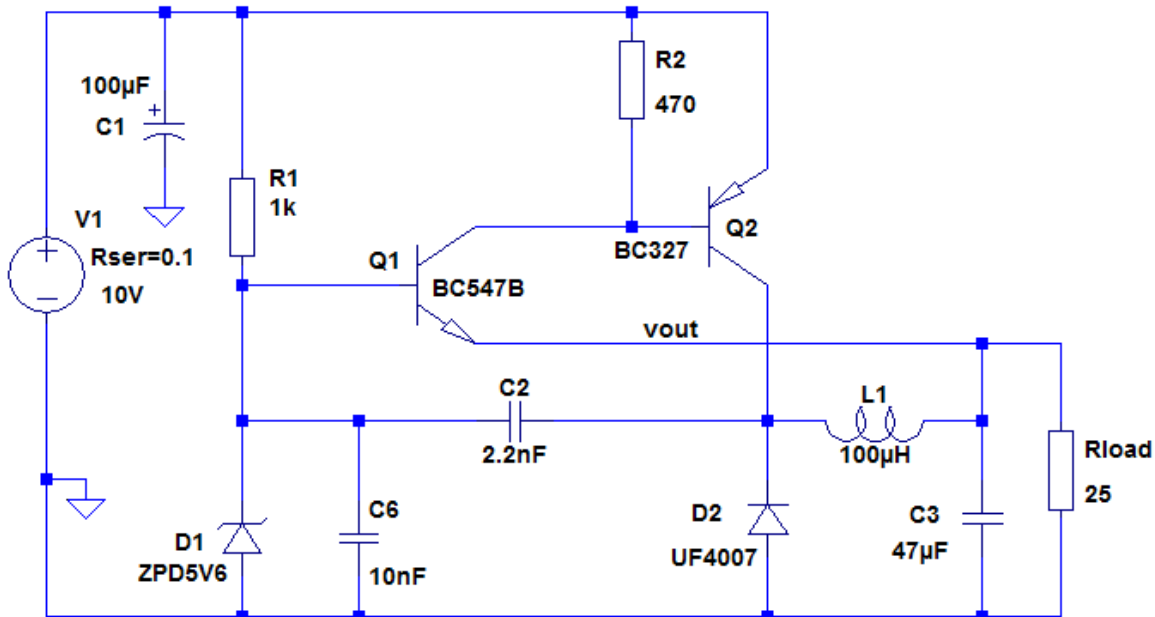1.2 Die ursprüngliche Schaltung

Nach der Beschreibung handelt es sich bei der Schaltung um einen BUCK REGULATOR (Abwärtswandler), um aus den 7,5V bis 10V aus 8 seriell geschalteten alten Batterien eine stabilisierte Spannung von 5V zu erzeugen. Die Stabilisierung soll ausgezeichnet sein bei einem maximalen Laststrom bis 200mA und einer Restwelligkeit von 10mV. Die Schaltung soll als effizienterer Ersatz für den 78L05 dienen.



Das Bild zeigt die Schaltung in LtSpice. Sie enthält Transistoren und Dioden, welche nicht in jeder Version von LtSpice zu finden sind.

1.3 Spice-Modelle der Halbleiter

Sofern die Modelle der Halbleiter in LtSpice nicht zugänglich sind, ist es ganz einfach diese einzubinden. Die Modellbeschreibung der Transistoren müssen in die Datei „standart.bjt“, die Modelle der Dioden in die Datei „standart.dio“ eingefügt werden. Die Dateien befinden sich im Verzeichnis ...lib\cmp im Installationsverzeichnis von LtSpice. Beides sind Textdateien und können mit einem Texteditor bearbeitet werden.

Transistormodelle für „standart.bjt“:

```
.model BC547B NPN(
+ IS=2.39E-14      NF=1.008      ISE=3.545E-15      NE=1.541      BF=294.3
+ IKF=0.1357      VAF=63.2      NR=1.004      ISC=6.272E-14      NC=1.243
+ BR=7.946      IKR=0.1144      VAR=25.9      RB=1      IRB=1E-06
+ RBM=1      RE=0.4683      RC=0.85      XTB=0      EG=1.11
+ XTI=3      CJE=1.358E-11      VJE=0.65      MJE=0.3279      TF=4.391E-10
+ XTF=120      VTF=2.643      ITF=0.7495      PTF=0      CJC=3.728E-12
+ VJC=0.3997      MJC=0.2955      XCJC=0.6193      TR=1E-32      CJS=0
+ VJS=0.75      MJS=0.333      FC=0.9579      Vceo=45      Icrating=100m
+ mfg=Philips)

.model BC327 PNP(
+ IS=2.69972e-13      BF=255      NF=1.02306      VAF=10      IKF=1.61069
+ ISE=1.54904e-10      NE=2.52512      BR=2.08944      NR=1.06916      VAR=100
+ IKR=10      ISC=8.82272e-11      NC=3.4075      RB=5.73192      IRB=0.1
+ RBM=0.1      RE=0.0874431      RC=0.437216      XTB=0.614751      XTI=1
+ EG=1.206      CJE=3.79878e-11      VJE=0.4      MJE=0.428861      TF=7.72055e-10
+ XTF=0.545495      VTF=1.21513      ITF=0.001      CJC=2.55655e-11      VJC=0.95
+ MJC=0.434575      XCJC=0.899807      FC=0.8      CJS=0      VJS=0.75
+ MJS=0.5      TR=1e-07      PTF=0      KF=0      AF=1
+ Vceo=45      Icrating=500m      mfg=Philips)
```

Diodenmodelle für „standart.dio“:

```
.model UF4007 D N=3.97671 IS=3.28772u RS=0.149734 EG=1.11 XTI=3 CJO=2.92655E-011 VJ=0.851862
M=0.334552 FC=0.5 TT=1.84973E-007 BV=1000 IBV=0.2 lave=1 Vpk=1000 type=silicon

.model ZPD5V6 D(IS=1E-11 RS=6.168 N=1.27 TT=5E-8 CJO=3.766E-10 VJ=0.75 M=0.33 BV=5.477 IBV=0.01
lave=500m Vpk=5.6 mfg=Motorola type=zener)
```

Als Modell der Diode habe ich nur die UF4007 anstelle der UF4004, sie unterscheiden sich jedoch nur in der Spannungsfestigkeit und sind sonst gleichartig.

ACHTUNG!!!

LtSpiceXVII führt die Bibliotheken doppelt. einmal im Installationsverzeichnis und einmal im Benutzerverzeichnis (C:\Users\.....\Documents\LtSpiceXVII). Für die Simulation benutzt es die Bibliotheken des Benutzerverzeichnis. Die Bibliotheken des Installationsverzeichnis dienen als Backup. Falls LtSpice ein Problem mit einer seiner Arbeitsbibliotheken erkennt, werden diese und die Programmbeispiele automatisch durch die aus dem Installationsverzeichnis ersetzt. Änderungen in den Bibliotheken müssen deshalb in beiden Verzeichnissen durchgeführt werden. Sind nur die Libs des Benutzerverzeichnis geändert, werden sie beim nächsten restaurieren durch die Ursprünglichen überschrieben. Eine andere Möglichkeit ist es die Änderungen nur im Installationsverzeichnis durchzuführen und die des Benutzerverzeichnis zu löschen, dann restauriert LtSpice die Arbeitslibs mit den Geänderten automatisch.


1.4 Die Spule

Die Beschreibung der Spule im Buch lautet: 50 Windungen, 0,25mm Draht, auf 10mH Kern. Auf dem Foto zur Schaltung im Buch ist ein kleiner Pilzkern zu sehen, wie er als fertige Spule zu kaufen ist. Ich habe solche Spulen hier und kenne den AL-Wert ihrer Kerne von ca. 36,5nH, ihre Induktivität ist 4,7µH. Der AL-Wert des Kerns einer bekannten Spule kann bestimmt werden durch ($AL = L / \text{Windungsquadrat}$). Damit ist es jetzt möglich die Induktivität des Originals zu berechnen.

Die Induktivität $L = \text{Windungsquadrat} \times \text{AL-Wert (in nH)}$


also
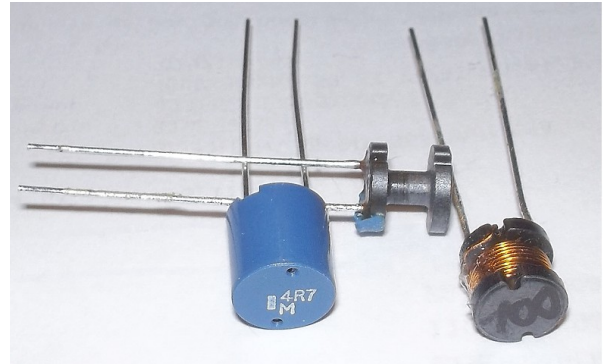
$$L = 50 \times 50 \times 36,5\text{nH} = 91250\text{nH} = 91,25\mu\text{H} \sim 100\mu\text{H}$$



Somit ist die Induktivität der Spule bekannt und sie ist mit diesem Wert in der Simulation einsetzbar. Ich verwende den gerundeten Wert von 100µH. Der Drahtwiderstand ist nicht groß, ich wähle 0,1 Ohm.

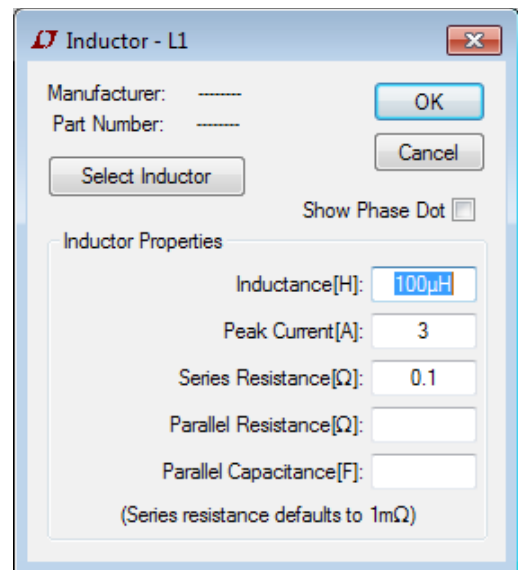So sieht die Definition der Spule in LtSpice aus.




1.5 Prüfen der Schaltung


Nachdem die Schaltung gezeichnet und gespeichert ist, kann mit ihrer Untersuchung begonnen werden.

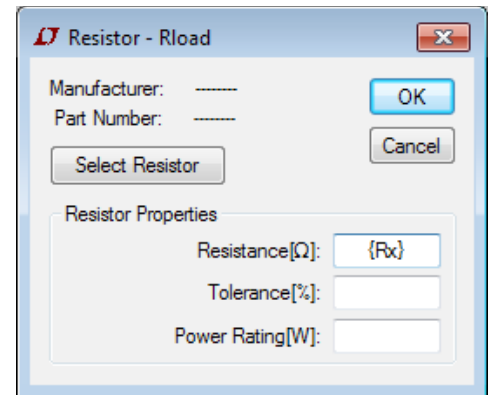1.5.1 Ausgangsspannung bei Laständerung

Um die Ausgangsspannung unter verschiedenen Lastströmen gut vergleichen zu können, stelle ich sie mit dem „step“ Kommando im gleichen Diagramm dar. Dazu erhält der Lastwiderstand (Rload) keinen Wert, sondern eine Bezeichnung in geschweiften Klammern. Hier ist es {Rx}.




 Dann muß noch das Step-Kommando eingefügt werden. Dazu in der Menüleiste oben rechts auf „.op“ klicken.




Im sich öffnenden Fenster die Direktive:

.step param Rx 25 250 225

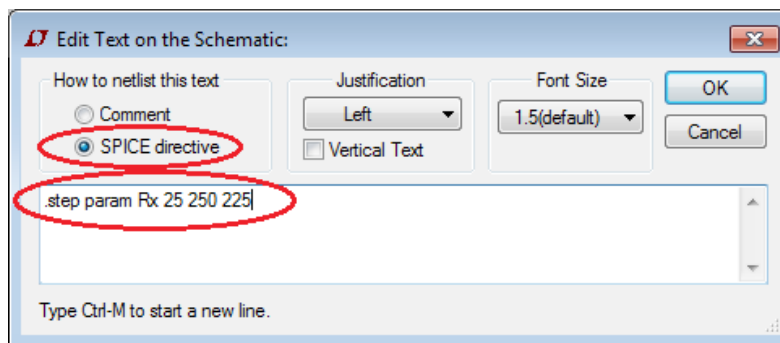


schreiben. Das bedeutet, der Widerstandswert „Rx“ von Rload beginnt mit 25 Ohm und endet bei 250 Ohm, die Schrittweite ist 225 Ohm. Damit werden zwei Werte erzeugt, 25 Ohm und 250 Ohm, für die Lastströme 200mA und 20mA. Bei einer kleineren Schrittweite sind auch mehr als zwei Lastströme möglich, mich interessiert im Moment aber nur die Änderung der Ausgangsspannung bei einem kleinen und dem maximalen Strom.


Nun die Simulation starten.

 

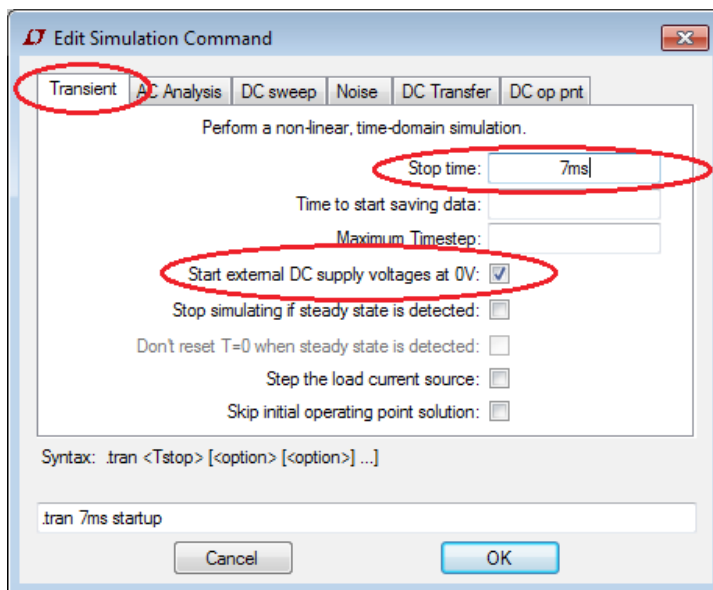
LtSpice braucht nun noch die Information welche Art Analyse ausgeführt wird. Wir wählen „Transient“, 7ms Dauer und Start der Spannungsquelle bei 0V, um den Einschaltvorgang zu sehen.



Nun sollte der Schaltplan so aussehen!

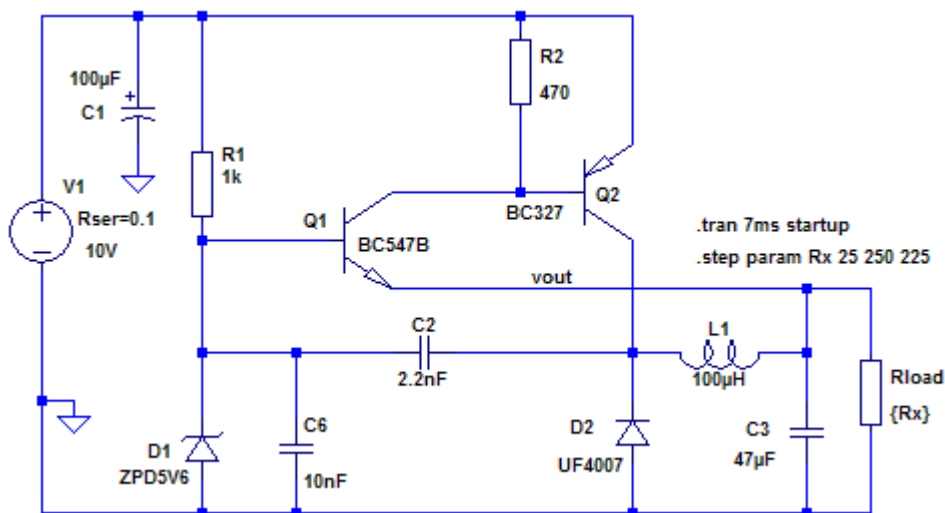


Hier das Ergebnis der Simulation.

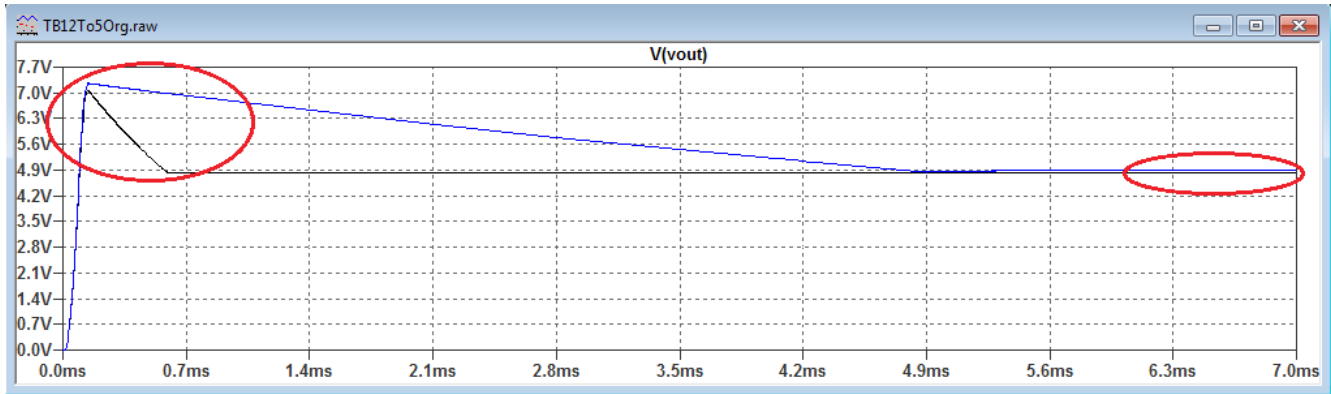


Die interessanten Bereiche sind rot eingekreist. Links ist zu sehen, dass die Spannung, Lastunabhängig, stark ansteigt. Sie steigt auf über 7V an, das könnte einen angeschlossenen Verbraucher beschädigen. Im rechten Kreis sieht es so aus als wären die Spannungen nahe beieinander. Um es genauer zu sehen muss der Bereich vergrößert dargestellt werden. Dazu kann man, mit gedrückter linker Maustaste, einen Rahmen um den Bereich ziehen, oder das „tran“ Kommando entsprechend anpassen. Dazu den Mauscursor auf das Kommando ziehen und rechte Maustaste klicken.

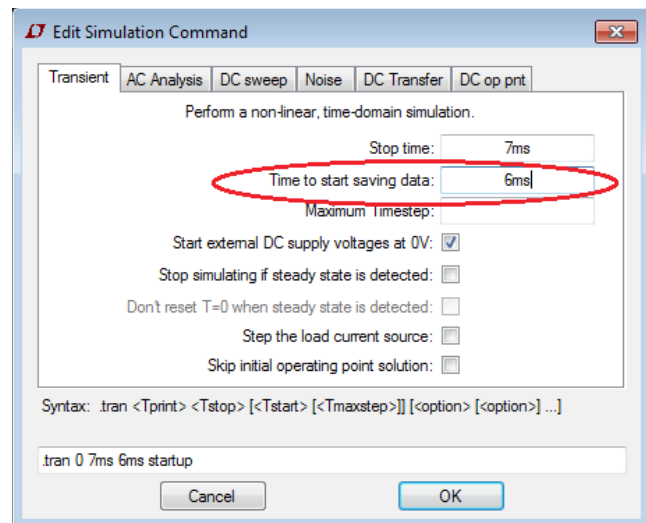Als „Time to start saving data“ eine Zeit von 6ms einstellen. Dadurch wird das Ergebnis erst ab der 6. ms, mit maximaler Auflösung, gezeichnet. Das Bild erscheint allerdings nicht sofort, denn die Simulation läuft immer noch über 7ms.



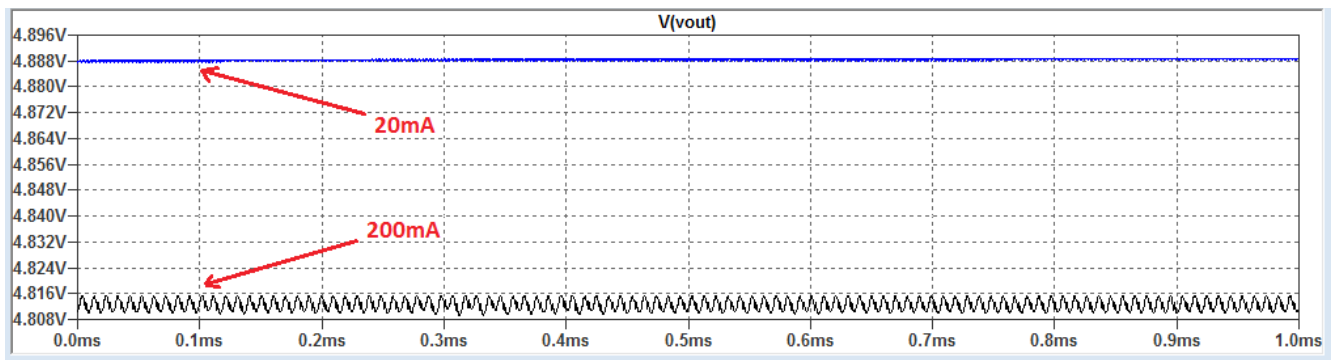
Die Simulation erneut starten und warten bis der Durchlauf beendet ist.




Die Ausgangsspannung bei 200mA Last beträgt 4,812V und bei 20mA 4,888V das macht 76mV Änderung. Das ist für so eine einfache Schaltung nicht schlecht.

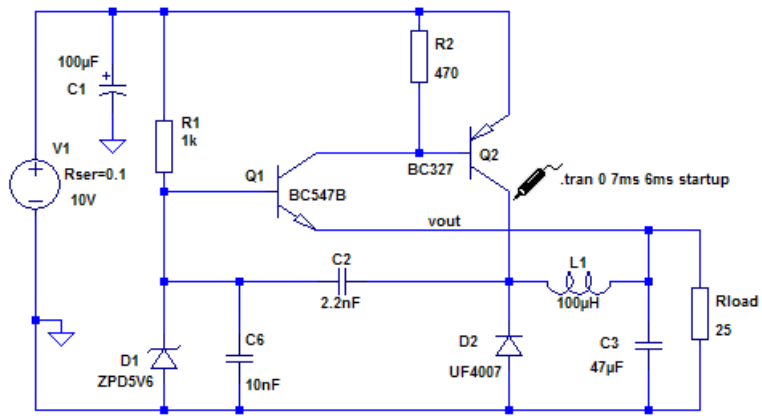1.5.2 Ermitteln der Schaltfrequenz


Im weiteren arbeiten wir mit nur einem Lastwiderstand. Dazu das „step“ Kommando aus dem Schaltplan entfernen und Rload den Wert 25 Ohm (200mA Laststrom) wählen.



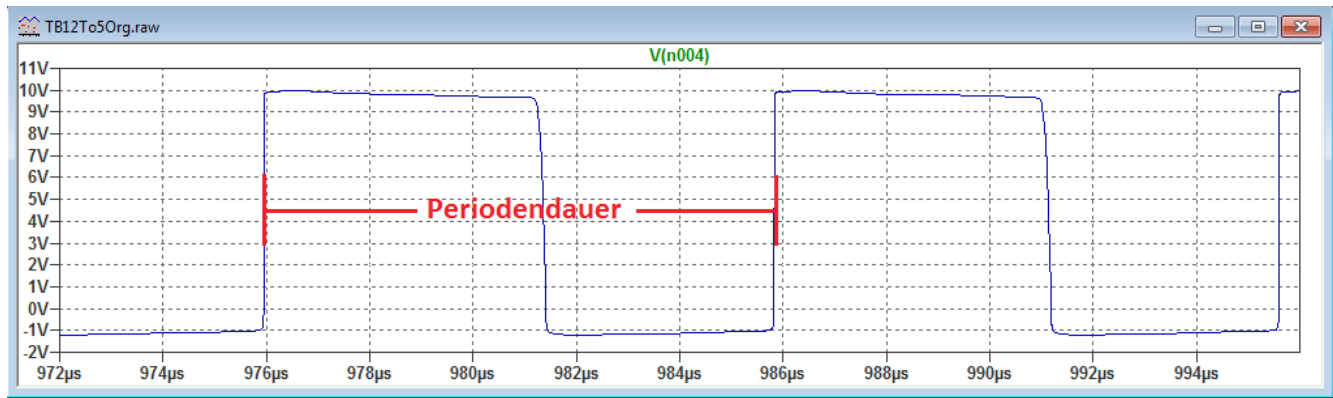Zum ermitteln der Schaltfrequenz eine Spannungsprobe am Kollektor von Transistor Q2 nehmen.



Dazu einen Bildausschnitt vergrößert darstellen, jetzt lässt sich aus der Periodendauer (~0.01ms) die Frequenz berechnen. $F = 1 / t = 1 / 0.01\text{ms} = 100\text{kHz}$. Mit dem Cursor an den Flanken kann man die Zeit genauer ablesen und damit genauer rechnen. Will ich die Frequenz genau wissen, führe ich eine FFT-Analyse durch. So brauche ich nicht zu rechnen und kann die Frequenz direkt ablesen. Dazu im Diagrammfenster die rechte Maustaste klicken → View → FFT und den gewünschten Knoten wählen (bereits markiert).

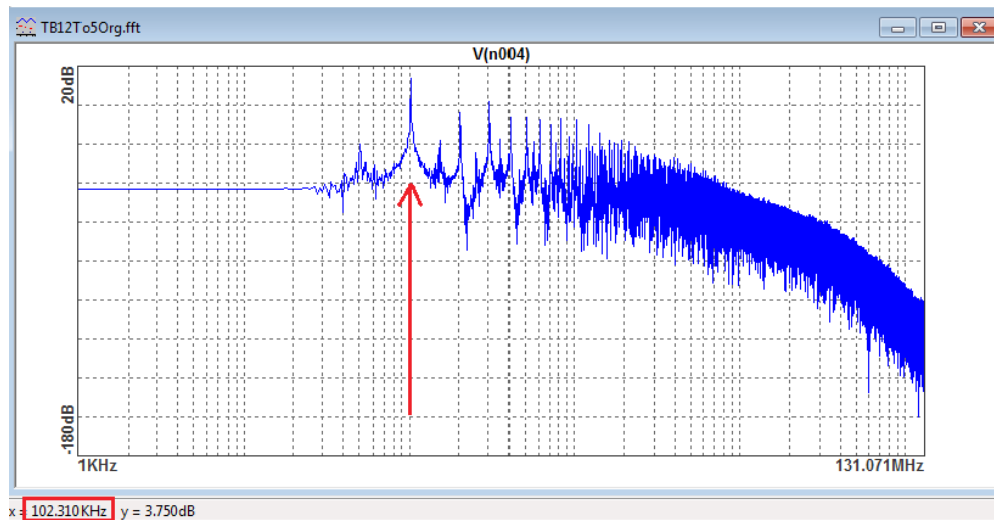


Im FFT-Diagramm den Cursor auf den Peak der Grundwelle (erster deutlicher Peak) und unten links die Frequenz ablesen. Hier sind es 102,31kHz, da lag die überschlägige Rechnung nicht so falsch.

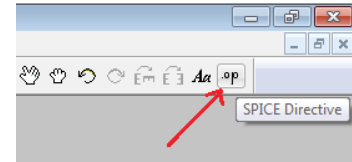1.5.3 Temperaturgang


Noch ein Blick auf die Änderung der Ausgangsspannung über die Temperatur.

Dazu das „op“ Kommando in den Plan einfügen. Das „tran“ Kommando wird durch ein „temp“ Kommando ersetzt.




.temp 0 100 5

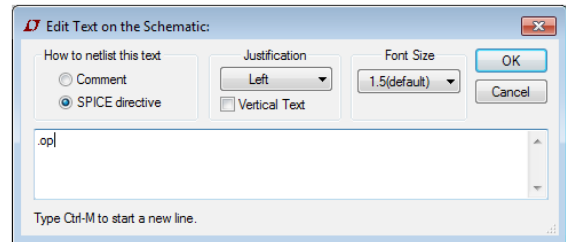
Bedeutet, die Temperatur ausgehend von 0°C bis 100°C in Schritten von 5°C zu durchlaufen.



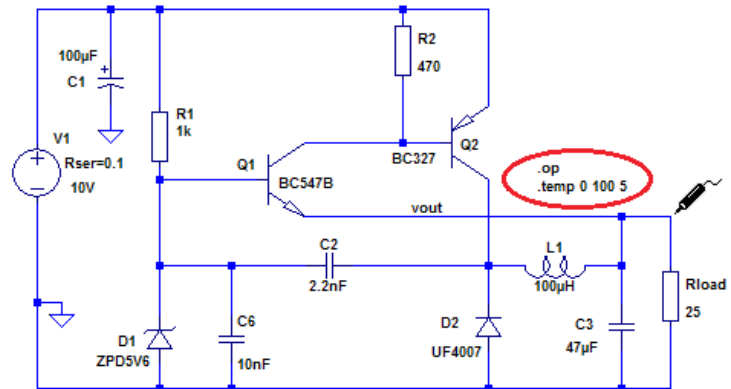Nun sollte der Schaltplan wie folgt aussehen.



Zur Analyse die Ausgangsspannung wählen.

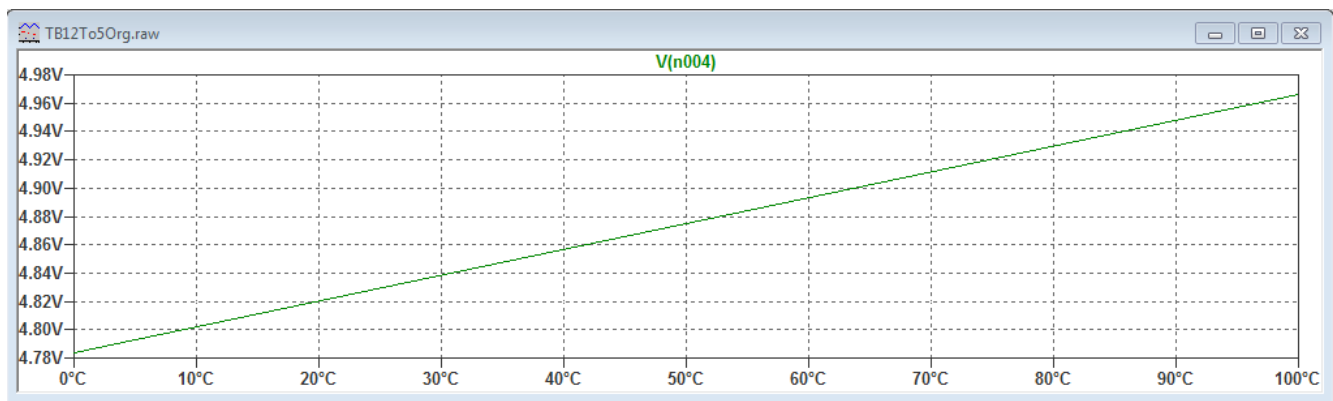

Hier ist zu erkennen, dass die Ausgangsspannung bei 0°C 4,78V und bei 100°C 4,98V beträgt. Damit ändert sich die Spannung im untersuchten Bereich um 180mV. Das ist nicht viel, zumal der Arbeitstemperaturbereich deutlich kleiner ist.


Schlimmer ist die Richtung der Temperaturänderung. Die Ausgangsspannung steigt mit der Temperatur, damit kann sich der Effekt aufschaukeln. Bei Belastung erwärmt die Verlustleistung die Schaltung, wodurch die Ausgangsspannung/leistung und damit die Verlustleistung steigt, was zu einer weiteren Erwärmung führt.

1.5.4 Spannung am Schalttransistor

Dann will ich noch überprüfen, ob der gewählte Schalttransistor der gestellten Aufgabe gewachsen ist. Dazu will ich zunächst die Spannung am Transistor prüfen. Die „op“ und „temp“ Direktiven aus dem Schaltplan entfernen und wieder die „trans“ Direktive, zum Anzeigen der Letzten von sieben Millisekunden. Hier interessiert mich nur der Betriebs- und nicht der Einschaltvorgang, nach sechs Millisekunden befindet sich die Schaltung in einem stabilen Arbeitszustand.

Direktive **.tran 0 7ms 6ms startup**

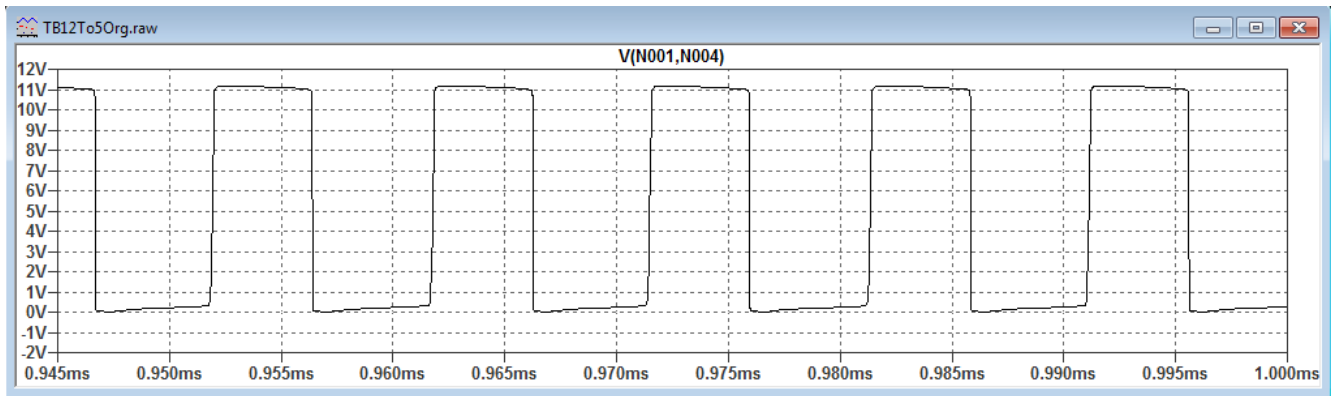Dazu die Spannung als Differenz zwischen Kollektor und Emitter messen. Spannungsmesser (rot) an den Emitter platzieren und bei gedrückter linker Maustaste den schwarzen Spannungsmesser am Kollektor ablegen. Zur besseren Betrachtung habe ich einen Bereich vergrößert dargestellt.



Die Kollektor/Emitterspannung bewegt sich zwischen 0V und 11Volt und liegt damit im erlaubten Bereich für den BC327 mit maximal 45Volt.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{CBO}	collector-base voltage	open emitter	-	-50	V
V_{CEO}	collector-emitter voltage	open base	-	-45	V
V_{EBO}	emitter-base voltage	open collector	-	-5	V
I_C	collector current (DC)		-	-500	mA
I_{CM}	peak collector current		-	-1	A
I_{BM}	peak base current		-	-200	mA
P_{tot}	total power dissipation	$T_{amb} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$; note 1	-	625	mW
T_{stg}	storage temperature		-65	+150	$^\circ\text{C}$
T_j	junction temperature		-	150	$^\circ\text{C}$
T_{amb}	operating ambient temperature		-65	+150	$^\circ\text{C}$


Die Spannungsfestigkeit des verwendeten Transistors ist ausreichen für die Schaltung!

1.5.5 Strom durch den Schalttransistor

Jetzt will ich den Strom durch den Transistor prüfen.

Direktive bleibt `.tran 0 7ms 6ms startup`

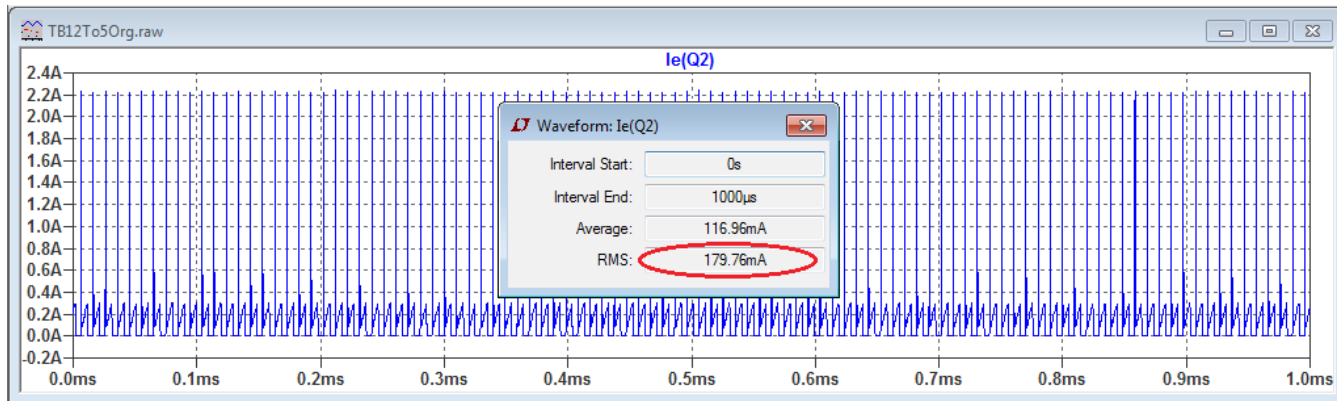Zur Analyse wähle ich den Emitterstrom von Transistor Q2. Strom wählen durch Mauscursor zum Emitter bewegen bis er zur Stromzange wird, dann anklicken.



Es ist zu sehen, dass Stromspitzen bis zu 2,2 Ampere auftreten. Ein Klick, bei gedrückter Ctrl-Taste, auf den Titel des Trace „Ie(Q2)“ öffnet das Fenster der genauen Anzeige. Hier ist unter „RMS“ der effektive Strom im gewählten Zeitabschnitt ablesbar 179,76mA.

Der Transistor muß demnach Stromspitzen von 2,2A und einen Dauerstrom von mindestens 180mA aushalten.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V_{CBO}	collector-base voltage	open emitter	-	-50	V
V_{CEO}	collector-emitter voltage	open base	-	-45	V
V_{EBO}	emitter-base voltage	open collector	-	-5	V
I_C	collector current (DC)		-	-500	mA
I_{CM}	peak collector current		-	-1	A
I_{BM}	peak base current		-	-200	mA
P_{tot}	total power dissipation	$T_{amb} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$; note 1	-	625	mW
T_{stg}	storage temperature		-65	+150	$^\circ\text{C}$
T_j	junction temperature		-	150	$^\circ\text{C}$
T_{amb}	operating ambient temperature		-65	+150	$^\circ\text{C}$


Dem Datenblatt des BC327 ist zu entnehmen, dass der Dauerstrom „ I_C “ 500mA betragen darf, das ist also kein Problem. Der Spitzenstrom „ I_{CM} “ darf allerdings 1Ampere nicht überschreiten. Der BC327 ist in dieser Schaltung mit den Stromspitzen überlastet!

1.5.6 Leistung im Schalttransistor

Jetzt will ich die Verlustleistung im Transistor prüfen.

Direktive bleibt **.tran 0 7ms 6ms startup**

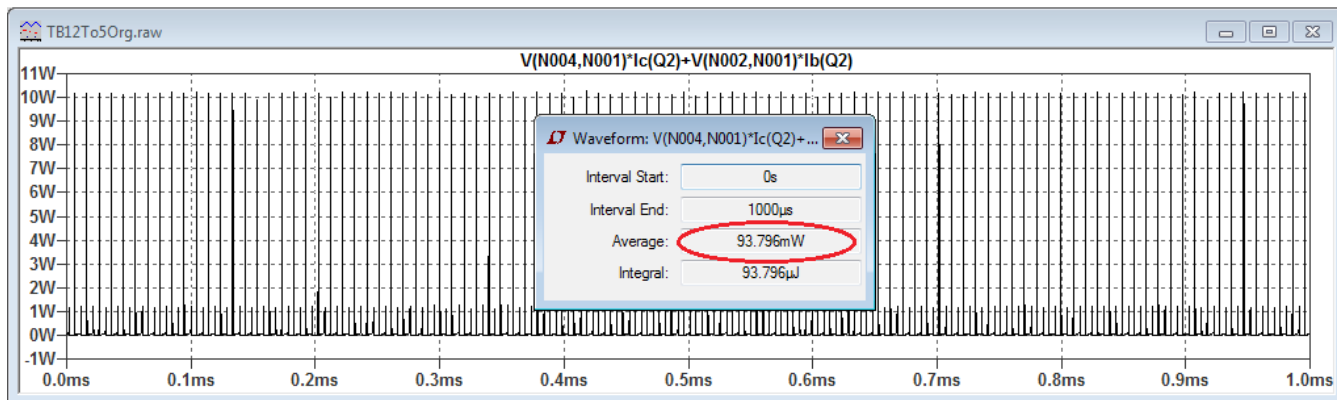Zur Analyse den Mauscursor, bei gedrückter „Alt“-Taste, über den Transistor Q2 (BC327) bewegen, bis er zum Thermometer wird. Dann den Transistor anklicken.



Ich wähle hier den relativ großen Zeitraum, um ein großes Zeitfenster für die Effektivwertberechnung zu haben. Für genauere Betrachtungen der Kurven würde ich ein kleineres Zeitfenster wählen.

Das Diagramm zeigt starke Leistungsspitzen bis 10 Watt, welche von den Stromspitzen durch den Transistor herrühren. Um den effektiven Strom im gewählten Zeitraum zu sehen, den Titel des Trace „V(N004,N001)*Ic(Q2)+V(N002,N001)*Ib(Q2)“ bei gedrückter „Ctrl“-Taste anklicken. Darauf öffnet sich das Fenster, welches die Effektivleistung mit 93,796mW zeigt.

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN.	MAX.	UNIT
V _{CBO}	collector-base voltage	open emitter	-	-50	V
V _{CEO}	collector-emitter voltage	open base	-	-45	V
V _{EBO}	emitter-base voltage	open collector	-	-5	V
I _C	collector current (DC)		-	-500	mA
I _{CM}	peak collector current		-	-1	A
I _{BM}	peak base current		-	-200	mA
P _{tot}	total power dissipation	T _{amb} ≤ 25 °C; note 1	-	625	mW
T _{stg}	storage temperature		-65	+150	°C
T _j	junction temperature		-	150	°C
T _{amb}	operating ambient temperature		-65	+150	°C


Da der Transistor bis zu 625mW Leistung verträgt, ist der Dauerstrom kein Problem für ihn. Die Leistungsspitzen sind zu hoch, sie müssen verringert werden indem die Stromspitzen verkleinert werden.

1.5.7 Ermitteln des Wirkungsgrades

Zuletzt noch den Wirkungsgrad der Schaltung ermitteln. Leider kann ich den Wirkungsgrad nicht direkt ermitteln, da mir noch nicht bekannt ist, wie ich den „steady-state“ für eine Schaltung setzen kann. Wird in einem Schaltnetzteil ein Model eines LinearTechnologie-IC verwendet, wird der „steady-state“ innerhalb des Modells generiert und ein Efficiency-Report kann direkt erzeugt werden.

Direktive bleibt `.tran 0 7ms 6ms startup`

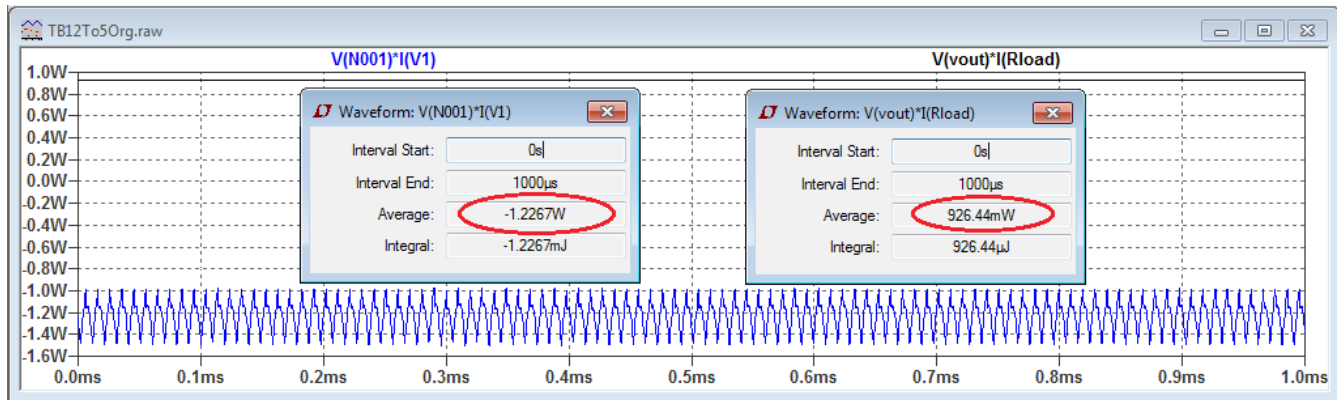Zur Analyse den Mauscursor, bei gedrückter „Alt“-Taste, über die Spannungsquelle V1 bewegen, bis er zum Thermometer wird. Dann die Quelle anklicken, um die Eingangsleistung zu zeichnen. Das selbe noch einmal mit dem Lastwiderstand Rload für die Ausgangsleistung.



Durch anklicken des Tracetitel bei gedrückter Ctrl-Taste lassen sich die Effektivwerte anzeigen. Für die Eingangsleistung wird 1,2267 Watt gezeigt, für die Ausgangsleistung 926,44mW. Daraus kann der Wirkungsgrad mit der Formel:

$$\text{Wirkungsgrad} = (\text{Ausgangsleistung} / \text{Eingangsleistung}) \times 100 \quad (926,44 / 1226,7) \times 100 = 75,523\%$$


berechnet werden.

Die beiden Leistungsfenster konnte ich nicht gleichzeitig am Bildschirm darstellen. Sie sind nacheinander erzeugt und für das Bild zusammenkopiert.

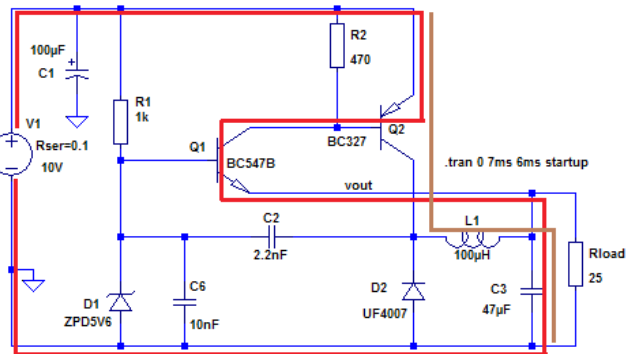
1.5 Zusammenfassung der erkannten Probleme

1 Schon beim betrachten des Schaltplanes fällt ein gravierendes Problem der Schaltung auf. Es gibt keinerlei Begrenzung im Strompfad Quelle, Emitter-Basis Q2, Kollektor-Emitter Q1 zum Ausgang. Im Falle eines Kurzschluss (einer Überlastung) am Ausgang, kann ein kaum begrenzter Strom fließen und wenigstens einen der Transistoren beschädigen.


Die Strecke Emitter-Kollektor von Q2 durch die Spule L1 zum Ausgang besitzt keine Begrenzung. Kurzen Peaks versperrt die Spule den Weg, aber ein Kurzschluß führt zur Zerstörung von Q2.



 
2 Die Überhöhung der Ausgangsspannung beim Einschalten auf über 7V.



 3 Die starken Stromspitzen und die damit verbundenen Leistungsspitzen während der steigenden Schaltflanke von Transistor Q2.



 4 Die Temperaturdrift und ihre falsche Richtung.



2 Beseitigen der Probleme

2.1 Strompfad begrenzen

Ein Widerstand von 1kOhm zwischen der Basis von Q2 und dem Kollektor von Q1 verhindert hohen Stromfluß durch Q1 und die Basis von Q2. Wie in den Diagrammen zu sehen ist, vermindert dieser Widerstand gleich zwei weitere Probleme: Er dämpft das Überspringen der Ausgangsspannung beim einschalten und beseitigt die starken Stromspitzen durch Q2. Damit ist Q1 vor Überstrom bei Kurzschluss geschützt, nun braucht es noch einen wirksamen Schutz für Q2.





Mit dem Transistor Q3 in Verbindung mit Widerstand R4 entsteht ein wirksamer Überstromschutz für Q2. Der Strom der Quelle V1 zum Emitter von Q2 fließt auch durch R4. Erreicht der durch diesen Strom verursachte Spannungsabfall an R4 die Schwellenspannung von Q3 beginnt dieser zu leiten führt weiteren Steuerstrom für die Basis von Q2 ab. Dadurch kann der Emitterstrom durch Q2 nicht weiter steigen. Die flache Kurve im Diagramm zeigt den maximalen Dauerstrom durch Q2 bei ca. 380mA. Da der Transistor einen Dauerstrom von 500mA verträgt, kann dieser Strom ihn nicht beschädigen. In einer realen Schaltung muss aber dafür gesorgt sein, dass die entstehende Wärme bei dauerhaften Kurzschluss abgeführt wird. Die Höhe des maximalen Stromes wird durch den Wert von R4 bestimmt:

$$I \sim U_{BE}(Q3) / R4$$

Im Beispiel: $07V / 2R = 0,35A = 350mA$

Da der BC327 Stromspitzen bis zu 1 A verträgt habe ich C4 eingefügt. Die in ihm gespeicherte Energie kann beim schalten des Transistors zum beschleunigen der steigenden Flanke und damit zu einem besseren Wirkungsgrad beitragen. Bevor es für Q2 gefährlich wird, ist seine Energie erschöpft. Im Diagramm ist zu sehen, dass er zu einem Peak von ca. 670mA beiträgt.

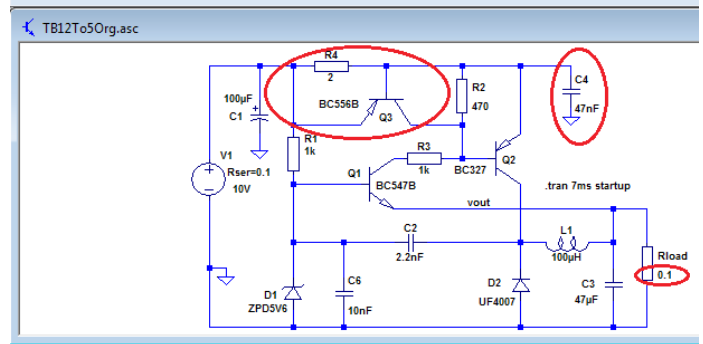 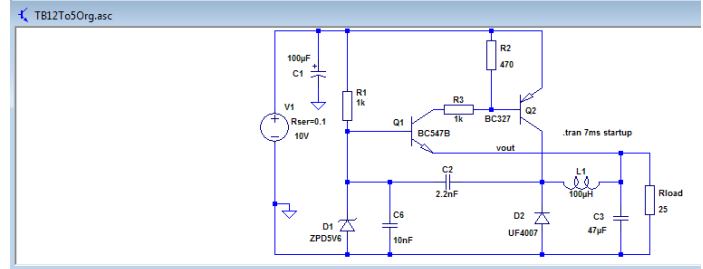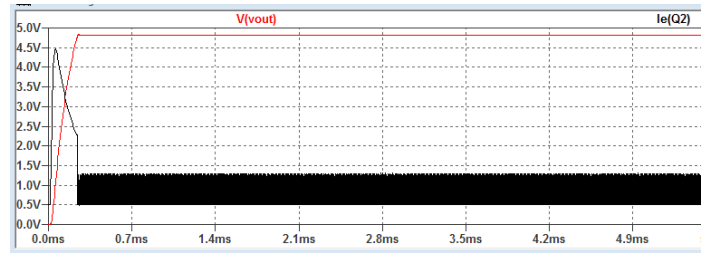Widerstand Rload ist auf 0,1 Ohm festgelegt um den Kurzschluss zu bilden.



2.2 Überhöhung der Startspannung dämpfen

Durch die in 2.1 ausgeführten Maßnahmen ist auch die Überhöhung der Startspannung beseitigt.

2.3 Dämpfung der Stromspitzen


Durch die in 2.1 ausgeführten Maßnahmen sind auch die Stromspitzen durch Q2 beseitigt.

2.4 Temperaturdrift verkleinern/umkehren

Durch eine geänderte Referenzspannung lässt sich die Temperaturdrift verringern und ihre Richtung umkehren. Die 5,6V Zenerdiode D1 wird durch eine mit 5,1V ersetzt. In Serie zur Zdiode wird eine Siliziumdiode vom Typ 1N4148 oder ähnlich geschaltet. Diese Diode kompensiert die Temperaturdrift von Transistor Q1. Der Strom durch die Dioden wird etwas verringert, womit R1 von 1K auf 1,5 kOhm vergrößert wird.


Die resultierende Temperaturdrift ist nun im Bereich von 0°C bis 100°C nur noch 3mV gegenüber den 180mV der ursprünglichen Schaltung. Die Richtung ist jetzt rückläufig, was einer thermischen Stabilisierung der Schaltung entspricht. Bei der geringen Drift wird sich diese aber nicht stark bemerkbar machen. Ein aufschaukeln bei Erwärmung ist nun aber nicht mehr möglich.

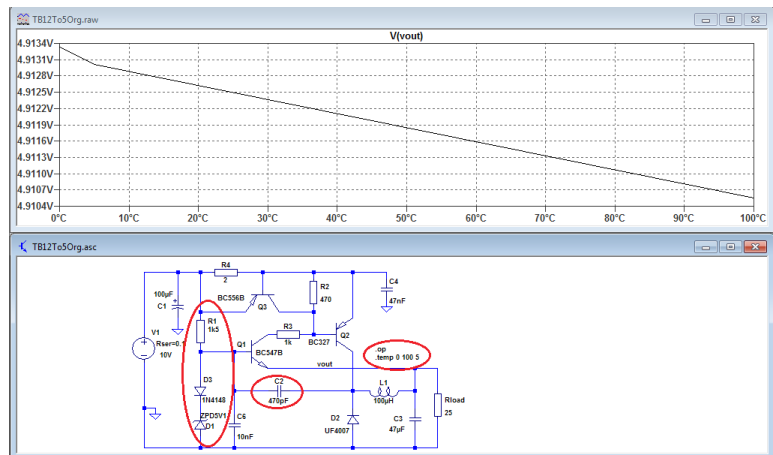Der Kondensator C2 musste von 2,2nF auf 470pF verringert werden, um ein einwandfreies funktionieren der Schaltung zu gewährleisten. Dadurch erhöht sich die Arbeitsfrequenz auf 190,5kHz.



 
2.5 Wirkungsgrad erhöhen

Zunächst den Wirkungsgrad der geänderten Schaltung ermitteln.



Die neue Ausgangsleistung ist 960,97mW, die neue Eingangsleistung ist 1285,1mW daraus ergibt sich ein Wirkungsgrad von $(960,97 / 1285,1) \times 100 = 74,76\%$.

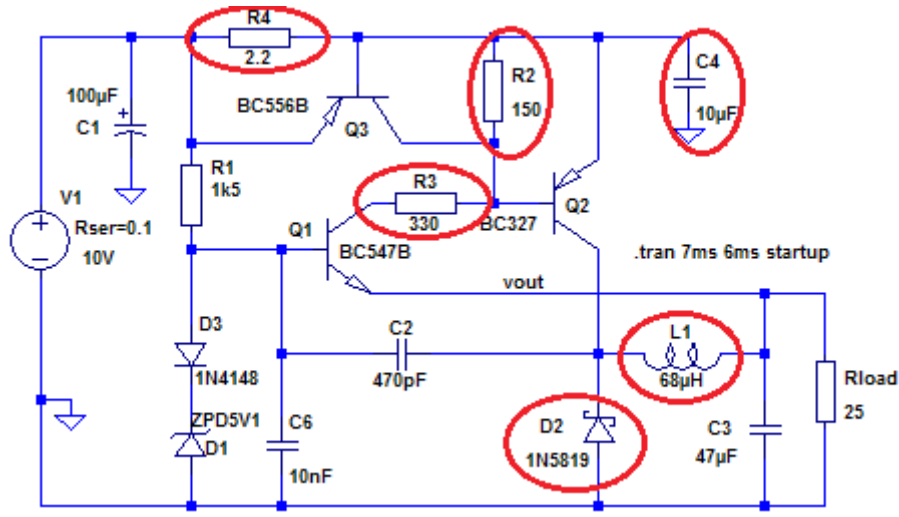Nach ein wenig herumprobieren konnte ich den Wirkungsgrad der Simulation nochmal erhöhen.



Der Widerstand R4 ist auf den Normwert 2,2 Ohm vergrößert, das vermindert den Kurzschlussstrom für Q2 auf ca. 350mA.


Den Widerstand R2 von 470 Ohm auf 150 Ohm und den Widerstand R3 von 1K auf 330 Ohm verringert, dadurch wird die Basis von Q2 mit mehr Strom angesteuert und kann schneller schalten.

Der Kondensator C4 ist von 47nF auf 10µF vergrößert damit mehr Energie im Umschaltmoment bereit steht, die neue Schaltung verhindert dabei dass der Impulsstrom für Q2 zu hoch wird.

Die Spule L1 ist von 100µH auf 68µH verringert, dadurch kann auch ein dickerer Draht auf den Spulenkern gewickelt werden.

Letztlich ist die Diode D2 durch eine Schottkydiode mit einer geringeren Flussspannung ersetzt.

 Durch diese Maßnahmen konnte der Wirkungsgrad deutlich angehoben werden.





Der neue Wirkungsgrad ist $952,12 / 11,241 = 84,7\%$.

Das sind im Vergleich zum ursprünglichen Wirkungsgrad (75,52%) ganze 9,18% mehr!

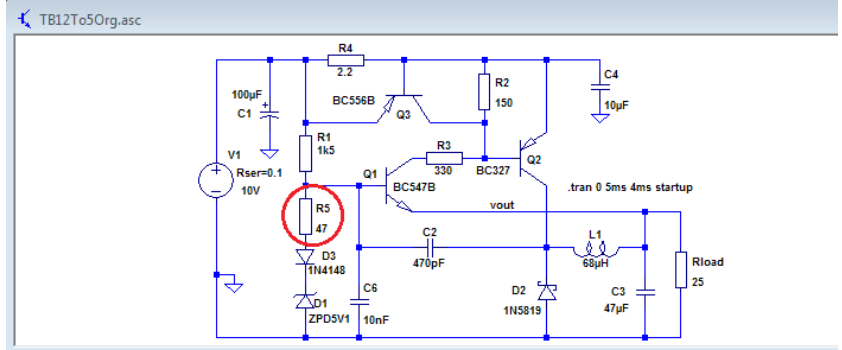 2.6 Weitere Verbesserungen


Wünschenswert ist noch eine Einstellmöglichkeit der Ausgangsspannung. Dies lässt sich durch den kleinen Widerstand R5 in Serie zu den Referenzdioden bewerkstelligen. Es wäre auch denkbar einen Teil der Widerstände R1/R5 als Trimmer auszuführen um die Ausgangsspannung fein einstellen zu können.

Durch den Widerstand R5 ist die Spannung am Ausgang nun 5,006V mit einer Restwelligkeit von ca. 4mV.




Jetzt interessiert mich noch das Verhalten der Ausgangsspannung auf verschiedene Eingangsspannungen.

 Durch das „step“ Kommando wird die Eingangsspannung von 7,5V bis 15V in Schritten zu 2V verändert. Wie dem Diagramm zu entnehmen ist, ist eine Eingangsspannung von 7,5V für Volllast zu niedrig, die Ausgangsspannung erreicht dann nur ca. 4,5V.




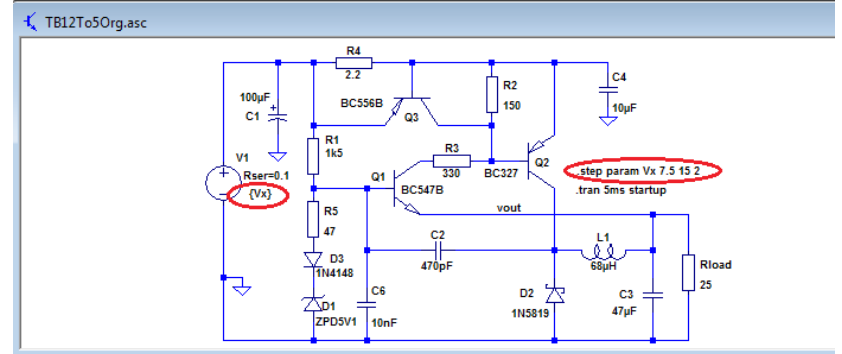Nun kann die Schaltung auf Herz und Nieren geprüft werden und wenn sie verstanden wurde kann sie für die verschiedensten Ein- und Ausgangsspannungen und Leistungen dimensioniert werden. Dabei aber nicht vergessen die Bauteile den geforderten Bedingungen anzupassen.




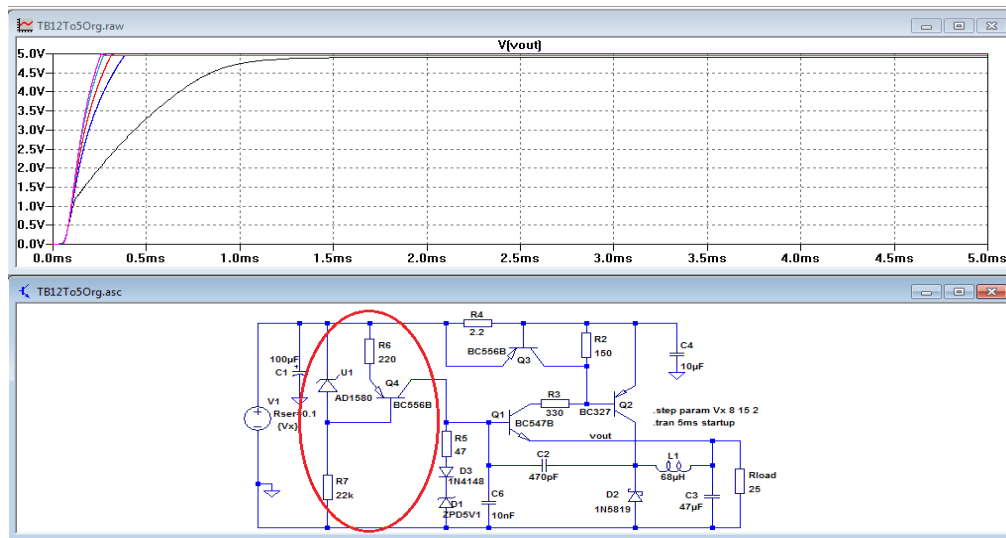2.6.1 Verringern der Ausgangsschwankung

Die relativ starke Änderung der Ausgangsspannung bei Änderungen der Eingangsspannung rührt hauptsächlich von den Dioden in der Spannungsreferenz. Die Flussspannung von D3 und die Zenerspannung von D1 ändern sich nicht nur mit der Temperatur, sondern auch mit dem Strom. Da der Strom für die Dioden durch die Widerstände R1 und R5 in Zusammenhang mit der Eingangsspannung bestimmt wird, ändert sich dieser Strom mit der Spannung. Um diese Stromänderung zu verringern verwende ich eine Konstantstromquelle anstelle des Widerstandes R1. Im Diagramm ist zu erkennen, dass die Schar der Ausgangskennlinien nun deutlich näher beisammen liegt.





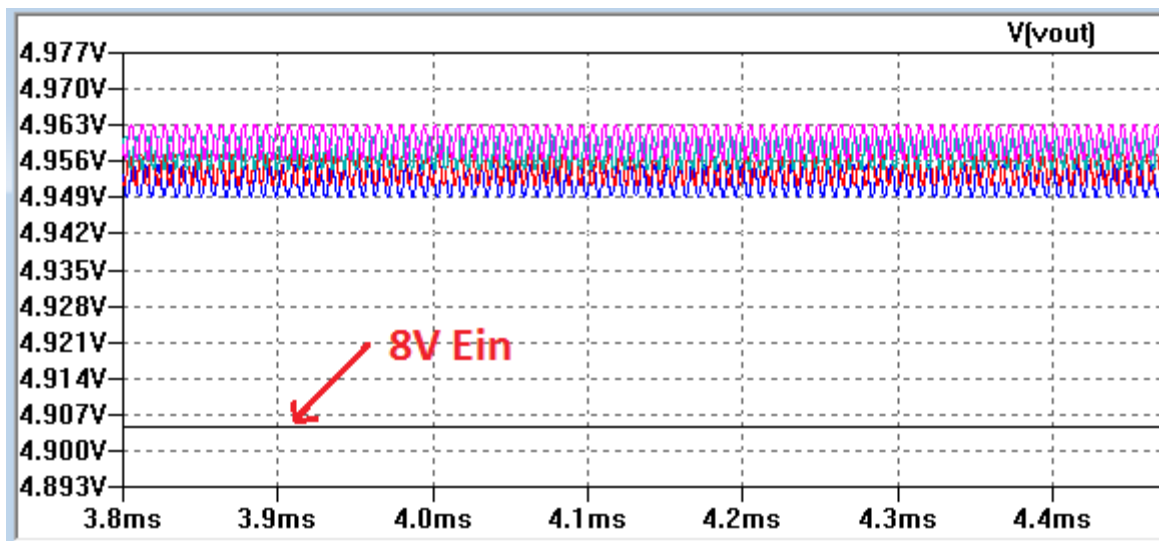
Vergrößert ist zu erkennen, daß 8V Eingangsspannung auch noch etwas gering ist. Die übrigen Kennlinien liegen mit ihren Mittelwerten im Bereich 4,950V bis 4,960V, womit sie jetzt nur noch 10mV auseinander liegen.



Der Baustein AD1580 ist ein Referenzelement mit einer Spannung von 1.225V ähnlich dem bekannten ICL8069.

Jetzt möchte ich doch genau wissen, wo die Mindesteingangsspannung für die 200mA Laststrom liegt? Dazu mache ich aus der Eingangsspannungsquelle einen Dreiecksgenerator der mir die Eingangsspannung von 0V nach 15V und wieder zurück nach 0V erzeugt. So wird der Eingangsspannungsbereich 0V bis 15V in beiden Richtungen durchlaufen, um zu sehen in welchem Bereich die Ausgangsspannung stabil ist.

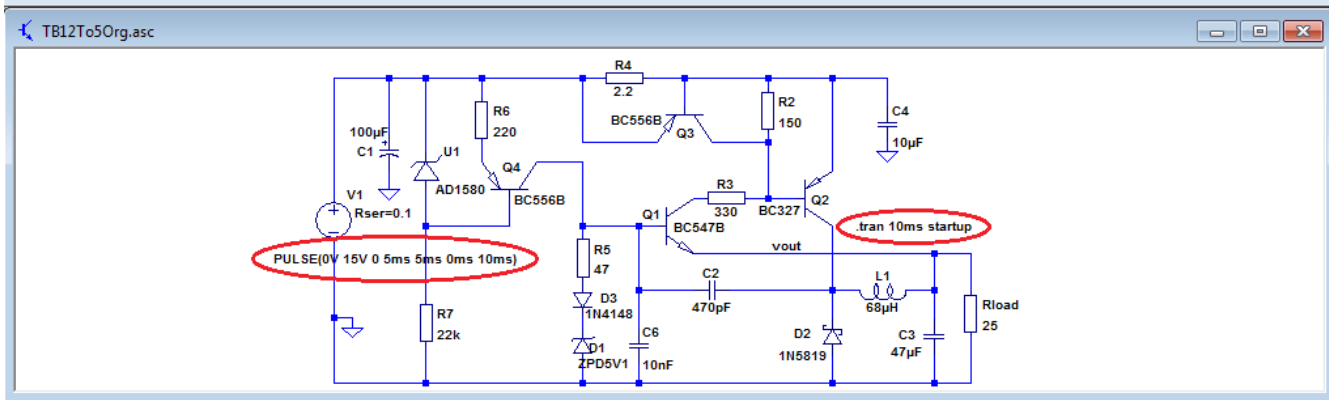 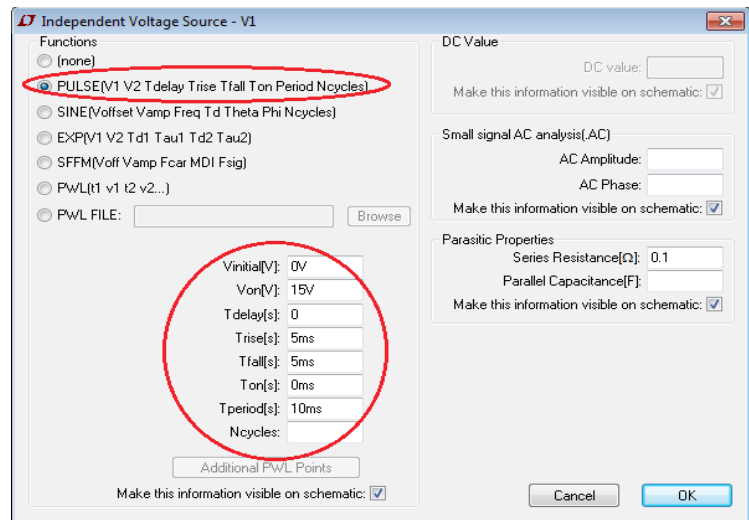Dazu die Spannungsquelle V1 wie im Bild gezeigt einstellen. Die Spannung beginnt bei 0V und steigt in 5ms auf 15V, danach fällt sie innerhalb 5ms wieder auf 0V zurück. Die vollständige Messung dauert damit 10ms.



Das Diagramm zeigt den linearen Arbeitsbereich unter den gegebenen Betriebsbedingungen. Auf der steigenden Eingangsspannung beginnt der lineare Ausgangsbereich bei ca. 8,7V (rote Linie). Auf der fallenden Eingangsspannung endet der lineare Bereich bei ca. 8V (grüne Linie).

Jetzt fehlt noch, die Schaltung mit realen Bauteilen aufzubauen und die Richtigkeit der Simulation zu überprüfen. Eine Simulation kann immer nur eine mehr oder weniger brauchbare Annäherung an die realen Welt sein.

2.7 Die zusätzlichen Spice-Modelle

Für die Änderungen im Schaltplan werden weitere Modelle der zusätzlichen/geänderten Bauteile benötigt.

Transistor BC556B:

```
.model BC556B PNP(Is=1.02f Xti=3 Eg=1.11 Vaf=52.31 Bf=306.5 Ise=10.27f
+ Ne=1.764 Ikf=91.85m Nk=.5351 Xtb=1.5 Br=7.437 Isc=1.02f Nc=1.63
+ Ikr=1.7 Rc=1.162 Cjc=9.81p Mjc=.332 Vjc=.4865 Fc=.5 Cje=30p
+ Mje=.3333 Vje=.5 Tr=10n Tf=611.6p Itf=1.37 Xtf=25.92
+ Vtf=10 Vceo=80 Icrating=100m mfg=Philips)
```

Dioden:

```
.model ZPD5V1 D(IS=1E-11 RS=7.708 N=1.27 TT=5E-8 CJO=4.068E-10 VJ=0.75 M=0.33 BV=4.946 IBV=0.01
lave=500m Vpk=5.1 mfg=Motorola type=zener)
```

```
.model 1N5819 D(Is=31.7u Rs=0.051 N=1.373 Cjo=110p M=.35 Eg=.69 Xti=2 lave=1 Vpk=40
mfg=Motorola type=Schottky)
```

2.7.1 Das Subcircuit AD1580

*** Inhalt der Subcircuitdatei AD1580.txt ***

```
* AD1580 Spice Macro-model
* Generic Desc: 1.225Vout, Bipolar REF, shunt, micro power
* Node assignments
*       zener diode cathode
*       | zener diode anode
*       ||
.SUBCKT AD1580 1 8

r1 1 2 13.0k
r2 2 3 21k
r3 2 4 105k
r4 3 5 2.73k
c1 4 6 10e-12
q1 7 3 8 qn1
q2 4 5 8 qn2
q3 8 6 1 qp1
vic 5 7 0
f1 1 8 vic 0.8
g1 6 8 4 3 2e-4

.model qn1 npn(bf=100 vaf=100)
.model qn2 npn(bf=100 vaf=100)
.model qp1 pnp(bf=50k vaf=100)

.ends ad1580
```


*** Inhalt der Symboldatei AD1580.asy ***

```
Version 4
SymbolType BLOCK
LINE Normal 16 -16 -16 -16
LINE Normal 27 -26 16 -16
LINE Normal -16 -16 -27 -6
LINE Normal -21 16 0 -16
LINE Normal 21 16 -21 16
LINE Normal 0 -16 21 16
LINE Normal 0 -32 0 -16
LINE Normal 0 16 0 32
WINDOW 3 16 32 Left 2
WINDOW 0 30 -32 Left 2
SYMATTR Value AD1580
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel MyLib.lib
SYMATTR Value2 AD1580
SYMATTR Description 1,2V Reference (wie ICL8069)
PIN 0 -32 NONE 8
PINATTR PinName VCC
PINATTR SpiceOrder 1
PIN 0 32 NONE 8
PINATTR PinName VEE
PINATTR SpiceOrder 2
```


3 Der reale Aufbau

 3.1 Auf dem Steckbrett


Habe die Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut um sie prüfen zu können. Das Verhalten liegt überraschend nahe an der Simulation. Sie hat tatsächlich das Potential ein effizienter Ersatz für einen Festspannungsregler zu sein.



Habe sie zunächst nur grob geprüft um zu sehen ob sie funktioniert, eine genaue Prüfung erfolgt an einer Version auf Platine.

Die Schaltung auf dem Steckbrett entspricht dem Plan rechts.

Zum untersuchen wurde sie mit zwei verschiedenen Eingangsspannungen versorgt 9V und 12V. Am Ausgang (5V) ist noch eine rote Led über einen 1K Widerstand angeschlossen. Die Last sind 2 Widerstände zu je 56 Ohm parallel, also zusammen 28 Ohm. Die Ausgangsspannung ist bei Lastschwankung zwischen 3mA und Vollast (~170mA) sehr stabil und ändert sich kaum. Bei Änderung der Eingangsspannung ändert sich die Ausgangsspannung.

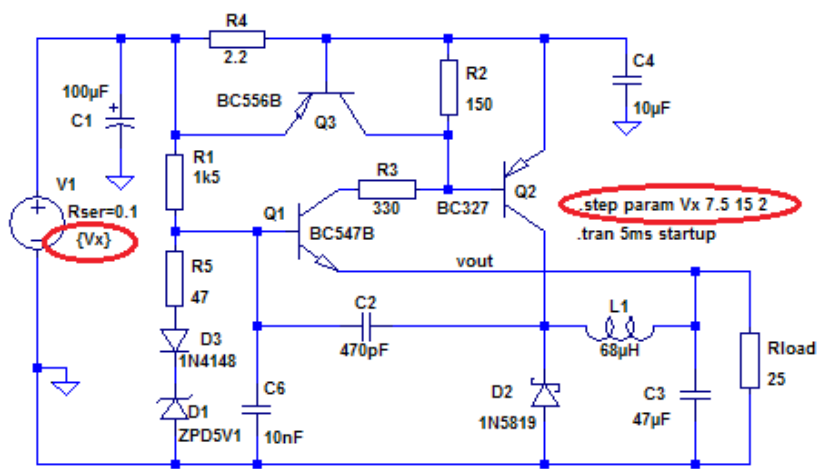

Bei 9V Ein: Ausgangsspannung 4,91V, Strom 169mA, Frequenz ~ 168kHz, Wirkungsgrad ~ 75%

Bei 12V Ein: Ausgangsspannung 5,07V, Strom 178mA, Frequenz ~ 250kHz, Wirkungsgrad ~ 73%

Die Strombegrenzung arbeitet gut und erlaubt max. 370mA, die Transistoren bleiben bei Kurzschluss unbeschädigt. Die Ergebnisse sind gut genug eine Platine zu entwerfen und daran genauere Messungen durchzuführen.

3.2 Auf Platine

Fehlt noch

3.2.1 THT Aufbau

Fehlt noch

3.2.2 SMD Aufbau

Fehlt noch

3.3 Beispiele verschiedener Wandler

Fehlt noch

3.3.1 5V zu 3,3V / 1W

Fehlt noch

3.3.2 24V zu 5V / 1W

Fehlt noch

3.3.3 48V zu 5V / 1W

Fehlt noch

3.3.4 12V zu 5V / 5W

Fehlt noch

3.3.1 400V zu 12V / 2000W

Nur ein Witz