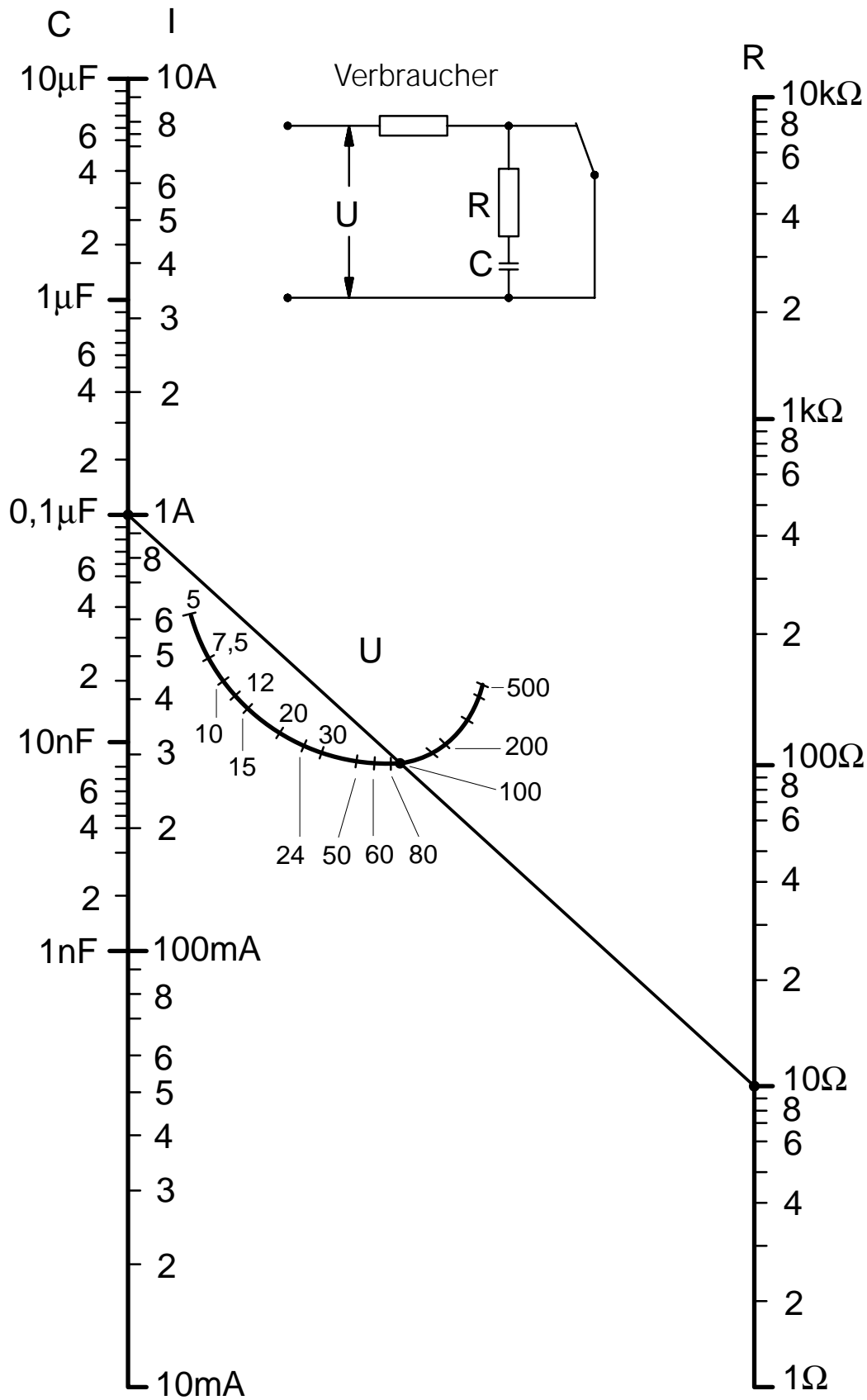


Lichtbogenlöschung durch RC-Glied Dimensionierungsdiagramm



Beispiel: $U = 100\text{V}$ $I = 1\text{ A}$
 C ergibt sich unmittelbar mit $0,1\ \mu\text{F}$
 $R = 10\ \Omega$ (Schnittpunkt mit $R = \text{Kurve}$)