



$$U_a = U_e \cdot V$$

$$V = \frac{U_a}{U_e}$$

$$U_e = \frac{U_a}{V}$$

Arbeitsauftrag, Komponente 1  
 Baugruppe -A1.B2, Funktionseinschub  
 Stromlaufplan

Abschlussprüfung Teil 2 - Winter 2009/10  
 Elektroniker/-in für Geräte und Systeme  
 Verordnung vom 24. Juli 2007



EG 1/3/6