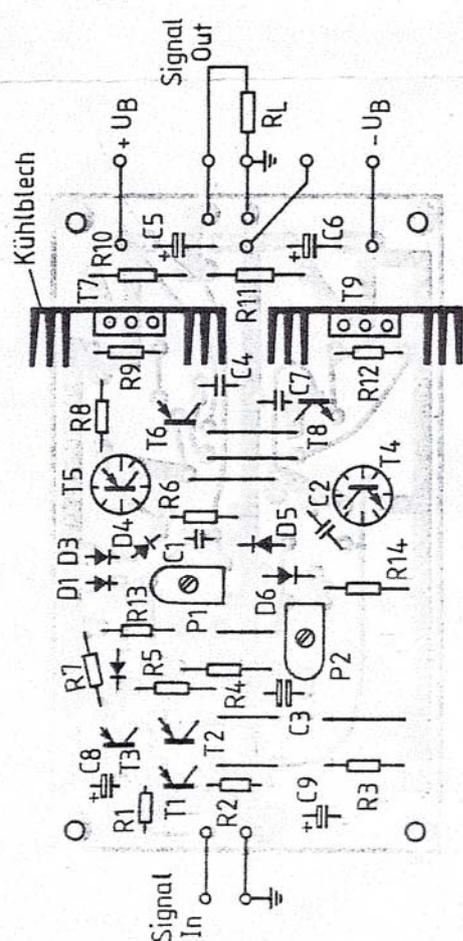


① Diskret aufgebaut: die vollständige Schaltung für einen schnellen Meß-Endverstärker mit 47-Ω-Ausgang

② Platinen-Lay-out zum Aufbau der Schaltung. Platine und Bausatz sind beim Autor erhältlich



Bigen
und ste
0 V ein
T7 und

Zur

Zum
man ei
Oszillo
Genera
den Ei
quenz
Ausgan
stellt.
An d
wird ei

In "-"

④
nun
gänz

③ Bestückungsplan. Zu beachten: Die Transistoren T4 und T5 brauchen einen Kühlistern, T7 und T9 Kühlbleche