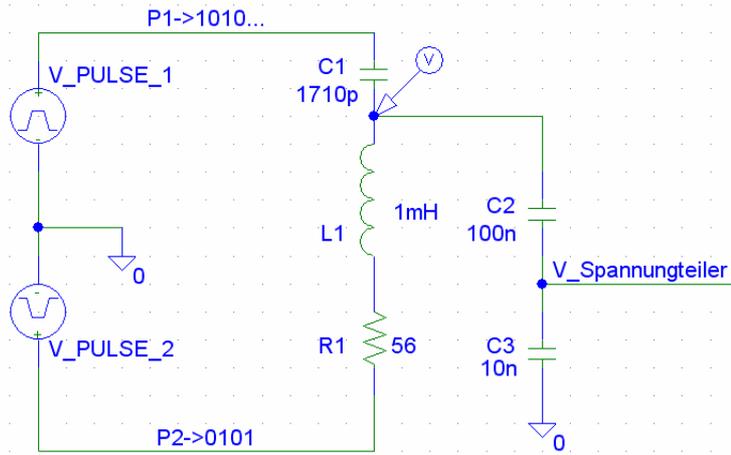


In der "echten" Schaltung werden zwei Ports von einem MCU gegensätzlich mit $f=122\text{kHz}$ umgeschaltet.
P1: 1010...
P2: 0101...



Hier soll (muss) die Schaltung für die Amplitudendemodulation folgen