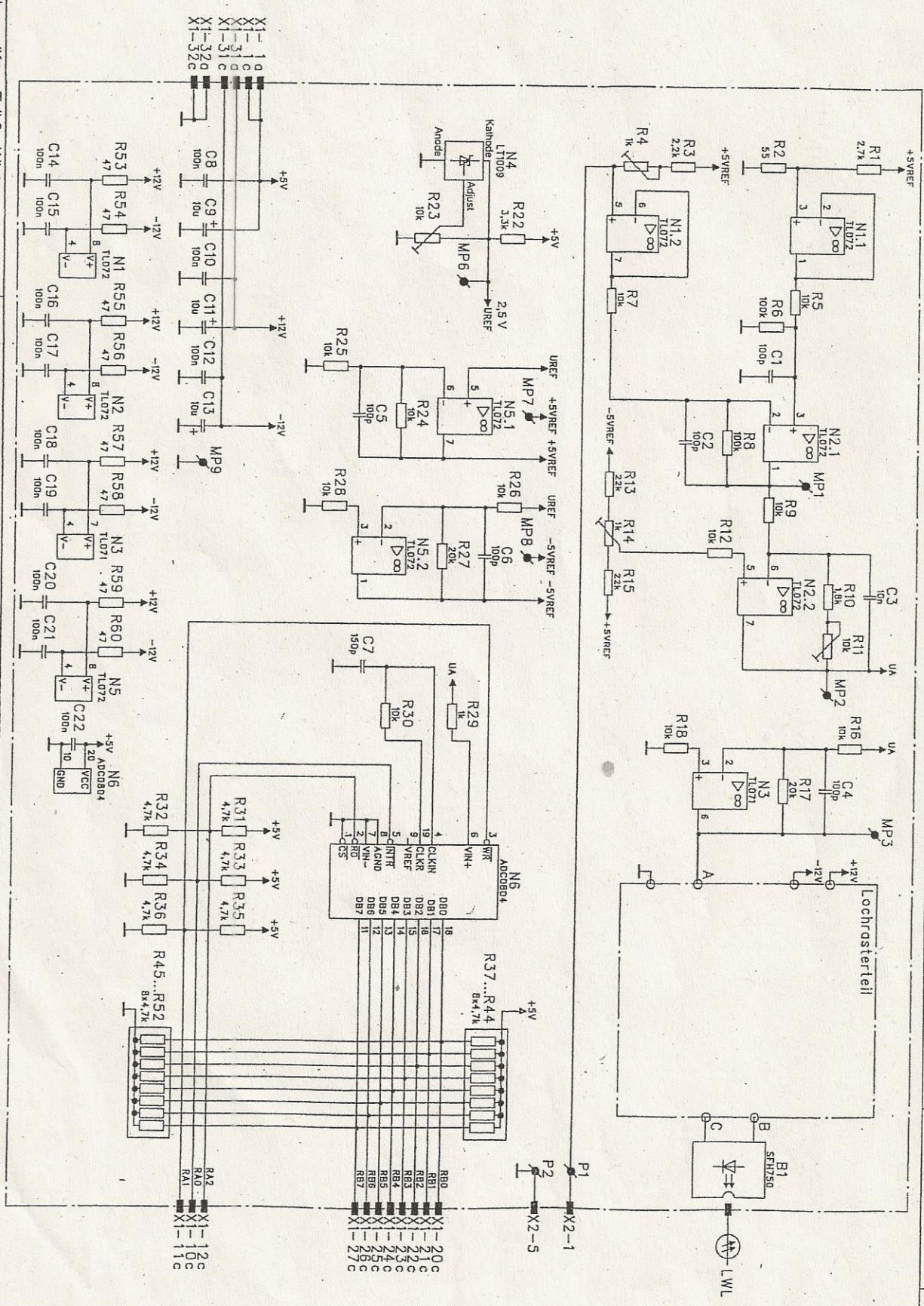




IHK

Abschlussprüfung Teil 2 - Winter
Elektroniker/-in für Geräte und Systeme

Systementwurf Teil B
Einschub A2
Stromlaufplan