

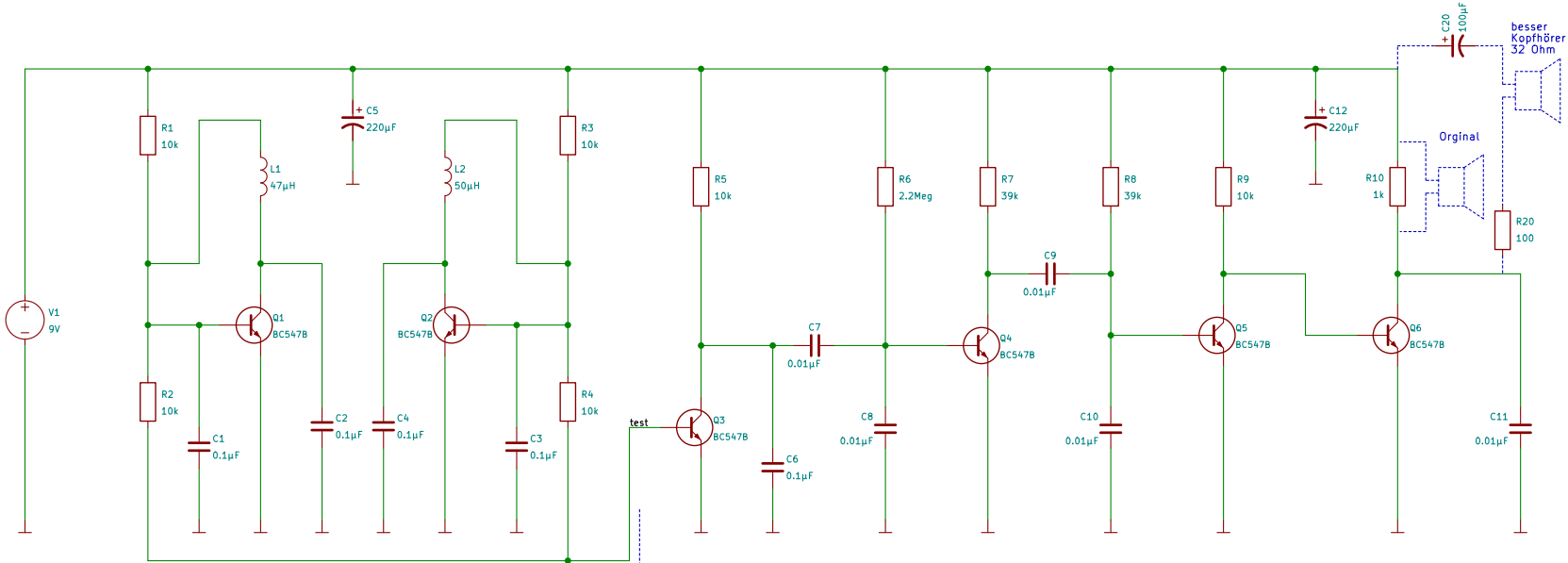


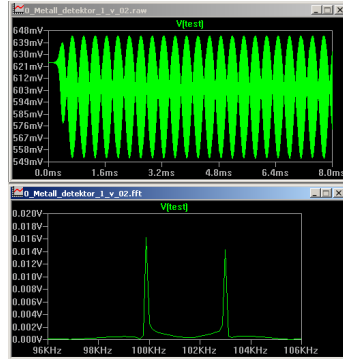;Quelle:<http://www.gunook.com/bfo-metalldetektor/>



```
.tran 0 20ms 12ms startup
```
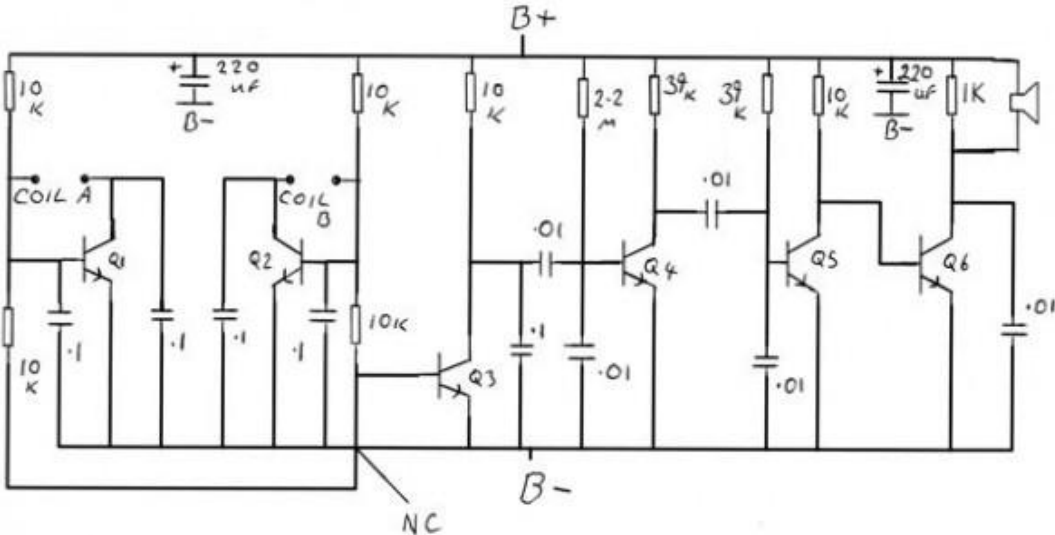
<http://www.gunook.com/bfo-metalldetektor/>



Simuliert mit LTSpice, aber
Schaltung nicht aufgebaut.
Der Widerstand von L1 und L2
sollte kleiner als 5 Ohm sein.
Frequenz ist um die 100 kHz.