

Die angegebene lineare Schaltung ist zu untersuchen. Der Operationsverstärker ist als ideal anzunehmen. Jedoch sind die Biasströme nicht zu vernachlässigen.

Aufgabe: Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A in Abhängigkeit von I_B für $U_E = 0$.

