 


## RAM (Datenspeicher)

Ihre Aufgabe ist es, das Verhalten einer Entity namens „RAM“ zu programmieren. Die Entity ist in der angehängten Datei „RAM.vhdl“ deklariert und hat folgende Eigenschaften:

- Eingang: Clk vom Typ std\_logic
- Eingang: en\_read vom Typ std\_logic
- Eingang: en\_write1 vom Typ std\_logic
- Eingang: en\_write2 vom Typ std\_logic
- Eingang: input1 vom Typ std\_logic\_vector
- Eingang: input2 vom Typ std\_logic\_vector
- Eingang: addr1 vom Typ std\_logic\_vector
- Eingang: addr2 vom Typ std\_logic\_vector
- Ausgang: output vom Typ std\_logic\_vector



Verändern sie die Datei „RAM.vhdl“ nicht!

Die Entity „RAM“ soll sich wie folgt verhalten:

Die Ausgänge der Entity und der Inhalt des RAMs können sich nur bei einer steigenden Flanke des Taktsignals verändern. Der anfängliche Inhalt des Speichers ist Null.

Die Adresse einer Speicherposition, an die Daten geschrieben oder von der Daten ausgelesen werden, wird durch die Adresseingänge festgelegt. Wenn die Steuereingänge für einen Lesebefehl („read enable“) oder einen Schreibbefehl („write enable“) aktiv sind ('1'), dann soll der jeweilige Befehl bei steigender Flanke des Taktsignals ausgeführt werden.

- Die erste Adresse ist die Adresse für den ersten Schreibbefehl (aktiviert durch en\_write1) und den Lesebefehl (aktiviert durch en\_read). Die zweite Adresse ist die Adresse für den zweiten Schreibbefehl (aktiviert durch en\_write2) und hat keine zusätzliche Funktion.
- Wenn nur en\_read '1' ist, dann wird der Inhalt von addr1 gelesen und am Ausgang ausgegeben.
- Wenn nur en\_write1 '1' ist, dann wird der Eingang input1 an die Adresse addr1 geschrieben.
- Wenn nur en\_write2 '1' ist, dann wird der Eingang input2 an die Adresse addr2 geschrieben.
- Lesen von addr1 und Schreiben auf addr2 kann gleichzeitig ausgeführt werden, wenn addr1 sich von addr2 unterscheidet und addr1 sich von der nächsthöheren Adresse von addr2 unterscheidet.
- Zwei Schreibbefehle können gleichzeitig ausgeführt werden, wenn sich addr1 von addr2 unterscheidet, addr2 sich von der nächsthöheren Adresse von addr1 unterscheidet und addr1 sich von der nächsthöheren Adresse von addr2 unterscheidet.
- Beachten Sie, dass sich in allen anderen Fällen der Inhalt des RAMs nicht verändern darf und der Ausgang hochohmig (high impedance, 'Z') sein soll.
- Wenn der Speicher nicht ausgelesen wird, soll der zugehörige Ausgang hochohmig (high impedance, 'Z') sein.

Die Länge der Adressen beträgt 12 Bit, die Länge der Eingangsdaten 32 Bit, die Länge der Ausgangsdaten 16 Bit und die Länge der einzelnen Speicherzellen 16 Bit.

- Die Länge der Eingangsdaten ist doppelt so groß wie die Länge der Speicherzellen. Daher soll die untere Hälfte der Eingangsdaten an die angegebene Adresse und die obere Hälfte an die nächsthöhere Adresse geschrieben werden. Wir nehmen dabei an, dass die letztmögliche Speicheradresse nie für einen Schreibbefehl verwendet wird.
- Wenn en\_read aktiv ist, dann sollen die Daten von der angegebenen Adresse gelesen werden. Die Länge der Ausgangsdaten und die Länge der Speicherzellen sind gleich.

Programmieren Sie dieses Verhalten in der angehängten Datei „RAM\_beh.vhdl“.

Um Ihre Lösung abzugeben, senden Sie ein E-Mail mit dem Betreff „Result Task 5“ und Ihrer Datei „RAM\_beh.vhdl“ an [vhdl-mc+e384@tuwien.ac.at](mailto:vhdl-mc+e384@tuwien.ac.at).

Viel Erfolg und möge die Macht mit Ihnen sein.