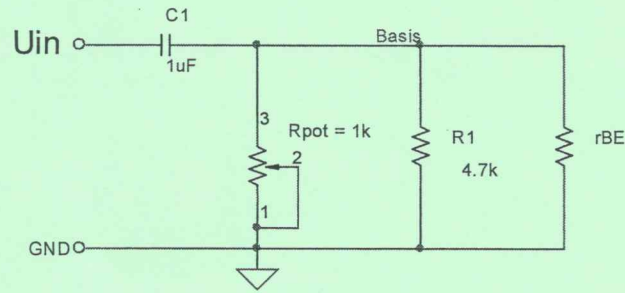


Ersatzschaltung bei Wechselstrombetrachtung



Bemerkung: wechselstrommässig stellen Spannungsquellen Kurzschlüsse dar!

b) Berechnen Sie den dynamischen Eingangswiderstand r_{BE} aus den Diagrammen für die Ersatzschaltung.

