

## **Grundschaltungsarten und Berechnungsgrundlagen**

## 1. Die Grundschaltungsarten

11. Transistorarten werden im allgemeinen in folgenden drei Grundschaltungen betrieben

1.1.1. Basischnittung

1.1.2. Emitterschaltung

### 1.1.3. Kollektorschaltung

2. Die drei Grundschaltungen haben folgende Eigenschaften