



Fragen: - welche Bauteile können bei Rechnung vernachlässigt werden?

- Verstärkung (U_D / U_{NF}), $U_{D_{max}}$, $U_{D_{min}}$ zu berechnen.
- Resonanzfrequenz des Schwingkreis bei $U_{NF} = -2V$?
- Frequenzhub? Modulationsindex bei NF-Amplitude?
- skizzieren sie das Spektrum.