



Bild 4. Der symmetrische Aufbau des Doppelnetzteils ist gut zu erkennen. Für die Transistoren T2 und T3 lassen sich sowohl die Typen MJ 15003 als auch 2N3773 (preiswerter!) einsetzen.