

Stückliste: Frequenzzähler im Taschenformat, FC 500 derstände: U893BSE/SMD......

Widerstände:
1Ω/SMDR20
47Ω/SMDR14
220Ω/SMDR10
270Ω/SMDR11, R13
470Ω/SMDR5
910Ω/SMDR9
2,2kΩ/SMD R1, R2, R17, R18, R25
$4.7k\Omega/SMD$ R19
10kΩ/SMDR3, R21-R24
22kΩ/SMDR26, R27
39kΩ/SMDR4
82kΩ/SMDR12
130kΩ/SMDR8
220kΩ/SMDR15
279kΩ/SMDR16
$1M\Omega/SMD$ R6
Kondensatoren:
22pF/SMDC42
27pF/SMDC16
100pF/SMD
1nF/SMD C2, C4, C10, C13, C14
1nF/SMD C2, C4, C10, C13, C14 100nF/SMD C1, C11, C19-C24, C26-41
C19-C24, C26-41
100nF/SMD1206
470nF/SMDC17
1μF/SMDC5, C7, C9
1μF/20V/SMDC12
10μF/16V/SMD
C-Trimmer, 5-20pF/SMDC15
100nF/16VC43
Hallala Saam
Halbleiter:
ELV00131/SMDIC1
74HC132/SMDIC2
74HC00/SMDIC3
74HC32/SMDIC4

U893BSE/SMD	IC5
74HC74/SMD	IC6
74HC393/SMD	IC7-IC9
74HC245/SSOP	IC10-IC12
L4940V5	IC13
BC858	T1, T6, T7
BF996S/SMD	T2
BFS20/SMD	T3, T4
BSS81/SMD	
BC848	T8
LL4148	D1, D2
LC-Display, FC 500	
1 2/	

Sonstiges:

Quarz, 4,096MHzQ1	
BNC-Einbaubuchsen BU1-BU3	
Klinkenbuchse, 3,5mm,	
print, stereoBU4	
Folientastatur, 8-fachTA1	
1 Buchse für Folientastatur	
1 Folientastatur-Inlay, FC 500	
1 0 V Dattaria alim	

- 1 9-V-Batterieclip 2 Leitgummis
- 1 Displayblende
- 1 Displayrahmen
- 1 Schraube M3x6mm
- 1 Mutter M3
- 1 Fächerscheibe M3
- 12 Knippingschrauben, 2,2 x 5mm
- 4 Knippingschrauben, 2,5 x 8mm
- 6 Knippingschrauben 2,2 x 5mm mit flachem Kopf
- 1 Abschirmgehäuse, komplett
- 1 Universal-Messgeräte-Gehäuse, komplett, bedruckt und bearbeitet
- 3 cm Isolierschrauch
- 18 cm Koaxialleitung

baulage ergibt sich aus den zwei Zapfen, die genau in die Passbohrungen der Platine zu liegen kommen.

Zu beachten ist, dass sich bei lagerichtiger Betrachtung des Gerätes die Verdickung am Displayrand auf der linken Seite befinden muss.

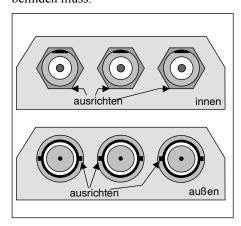


Bild 3: Ausrichtung der BNC-Buchsen

Montage des Abschirmgehäuses

Nun erfolgt die Montage des Abschirmgehäuses. Dieses besteht aus folgenden 3 Komponenten: Stirnplatte mit 3 Bohrungen für die BNC-Buchsen, Rahmen und Deckel.

Zunächst werden die BNC-Buchsen in die Stirnplatte eingeschraubt. Die Buchsen werden durch die Bohrung hindurchgesteckt, wie in Abbildung 3 gezeigt ausgerichtet und mit den Muttern verschraubt.

Die Muttern sind jetzt durch einen Lötpunkt zwischen den Buchsen am Stirnblech zu sichern (die Buchsen dürfen dabei nicht zu heiß werden). Nun werden drei 6 cm lange Koaxialkabelstücke vorbereitet, wie in Abbildung 4 gezeigt. Diese Koaxialkabel sind nun an den BNC-Buchsen, wie in Abbildung 5 ersichtlich, anzulöten.

Als Nächstes wird der Rahmen entsprechend den Konturen auf der Platine gefaltet (die abgewinkelte Blechfalz liegt außen).

Der vorbereitete Rahmen wird jetzt auf der Platine positioniert und in den Ecken leicht angelötet.

Erst nachdem man sich vom ordnungsgemäßen Sitz des Abschirmgehäuses überzeugt hat, wird es rundherum verlötet.

Es ist zu beachten, dass die Platine nicht überhitzt wird, da ansonsten die Displayeinheit auf der anderen Seite beschädigt werden könnte.

Die Koaxleitungen der BNC-Buchsen sind jetzt mit den korrespondierenden Platinenanschlusspunkten zu verbinden.

Für die folgende Montage der Folientastatur ist die Platine zunächst wieder aus der Gehäusehalbschale zu entfernen.

Tastaturmontage

Die Folientastatur besteht aus einer mehrschichtigen, universell einsetzbaren Folienanordnung. In die Deckfolie ist dabei eine Tasche eingearbeitet, die wiederum die Aufnahme einer Beschriftungsfolie bzw. eines bedruckten Papiers erlaubt.

Es erfolgt das Einlegen der Beschriftungsfolie in die Tasche der Tastatur, das Durchführen des Tastatur-Flachkabels durch den Gehäuseausschnitt und das Einkleben der Tastatur in die Tastaturmulde. Dazu ist die Deckfolie auf der Rückseite Stück für Stück abzuziehen und die Tastatur schrittweise und gerade laufend einzukleben.

Gehäuseeinbau

Als nächster Arbeitsschritt ist nun die fertig bestückte Platine in die obere Gehäusehalbschale zu montieren.

Dazu wird zunächst das Tastaturkabel von der Seite in den Tastatursteckverbinder eingesteckt und die Platine mit dem Display voran und die auf die Klinkenbuchse aufgesteckte Abschlussplatte in das Gehäuse gelegt sowie mit 8 Knippingschrauben befestigt.

Inbetriebnahme und Abgleich

Vor der Montage des Gehäuseunterteils

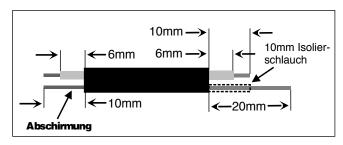


Bild 4: Vorbereitung der Koaxkabel